GEN 253 - Circuitos Digitais

Prof. Luciano L. Caimi Icaimi@uffs.edu.br




- Método gráfico para simplificação de expressões
- Processo simples, estruturado e sistemático
- Não indicado para circuitos grandes (até 5 entradas)
- Circuito obtido deve estar na forma canônica
- Construção a partir da tabela-verdade:
 - Cada linha da tabela corresponde a um quadrado no mapa
 - Quadrados adjacentes diferem de apenas 1 variável (código gray)
- A primeira linha/coluna é adjacente à última linha/coluna
- O mapa é preenchido com 0s e 1s

() UFFS

Representação:

2 variáveis:


	$\overline{\mathbf{B}}$	В
$\overline{\mathbf{A}}$		
A		

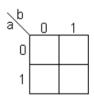

3 variáveis:

		$\overline{\mathbf{B}}$	В	
$\overline{\mathbf{A}}$				
A				
	$\overline{\mathbf{C}}$	(C	$\overline{\mathbf{C}}$

a ^b	00	01	11	10
0				
1				

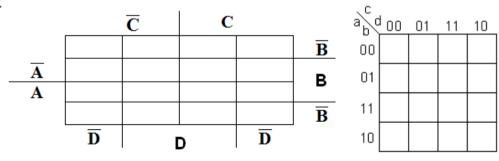

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Circuitos Digitais


() UFFS

• cada "casa" é a posição de um minitermo

	B	В
\overline{A}	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$
Α	$A.\overline{B}$	A.B

2 variáveis:

procuramos duplas de uns

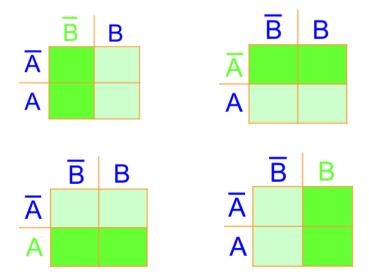


2 variáveis:

• procuramos duplas de uns

Α	В	S
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

	B	В
Ā	1	0
Α	1	0

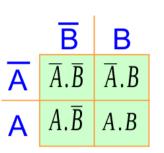




	$\overline{\mathbf{B}}$	В
$\overline{\mathbf{A}}$		
A		

	$\overline{\mathbf{B}}$	В
$\overline{\mathbf{A}}$		
A		



 cada "casa" é a posição de um minitermo

A	В	С	Minitermos
0	0	0	Ā.B.C
0	0	1	Ā.B.C
0	1	0	Ā.B.C
0	1	1	Ā.B.C
1	0	0	A.B.C
1	0	1	A.B.C
1	1	0	A.B.C
1	1	1	A.B.C

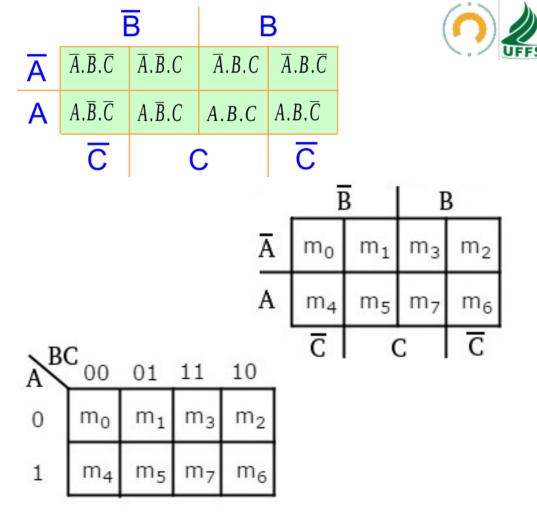


UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Circuitos Digitais

 cada "casa" é a posição de um minitermo


A	В	С	Minitermos
0	0	0	Ā.B.C
0	0	1	Ā.B.C
0	1	0	Ā.B.Ĉ
0	1	1	Ā.B.C
1	0	0	A.B.C
1	0	1	A.B.C
1	1	0	A.B.C
1	1	1	A.B.C

A	В	С	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

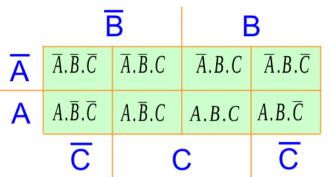






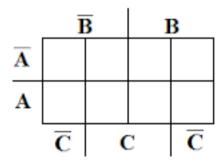


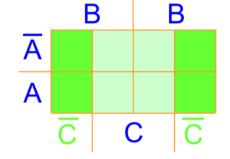
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Circuitos Digitais







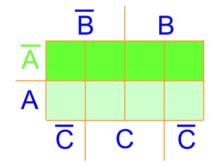

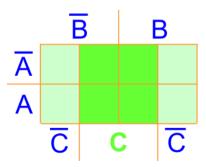

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Circuitos Digitais




- Devemos procurar por 1s adjacentes
 - 1) Agrupar em quadras
 - 2) Agrupar em duplas
 - 3) Pegar os remanescentes isoladamente
- Todos os uns devem ser utilizados;
- Pode usar o mesmo 1 mais de uma vez:

A	В	С	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

	B		В	
Ā	1	1	0	1
Α	1	1	0	1
	C	С		C



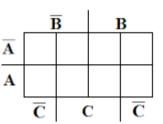
- Devemos procurar por 1s adjacentes
 - 1) Agrupar em quadras
 - 2) Agrupar em duplas
 - 3) Pegar os remanescentes isoladamente
- Todos os uns devem ser utilizados;
- Pode usar o mesmo 1 mais de uma vez;



	$\overline{\mathbf{B}}$		В	
$\overline{\mathbf{A}}$				
A				
	$\overline{\mathbf{C}}$	($\overline{\mathbf{C}}$


	$\overline{\mathbf{B}}$		В	
$\overline{\mathbf{A}}$				
A				
	$\overline{\mathbf{C}}$	C		C



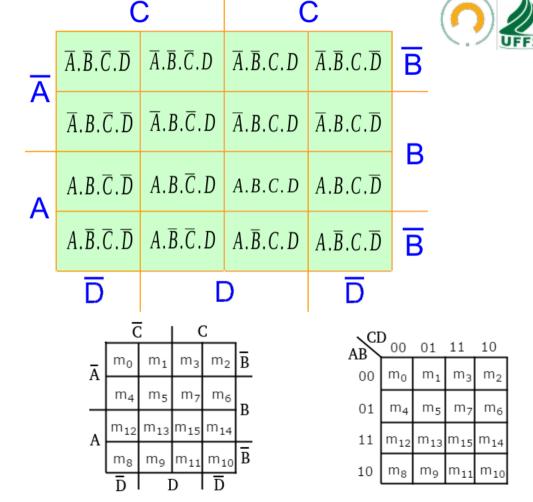


UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Circuitos Digitais

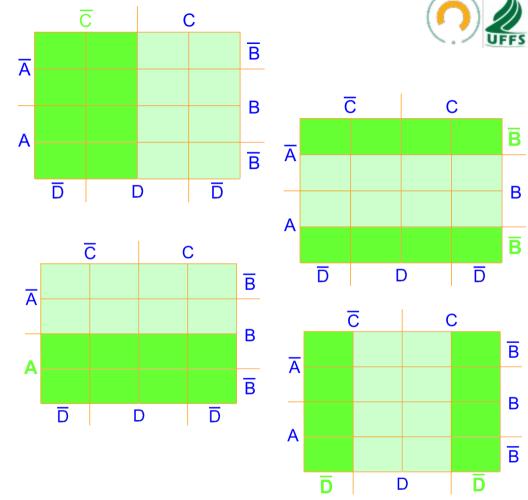
- Devemos procurar por 1s adjacentes
 - 1) Agrupar em oitavas
 - 2) Agrupar em quadras
 - 3) Agrupar em duplas
 - 4) Pegar os remanescentes isoladamente
- Todos os uns devem ser utilizados;
- Pode usar o mesmo 1 mais de uma vez;





UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Circuitos Digitais

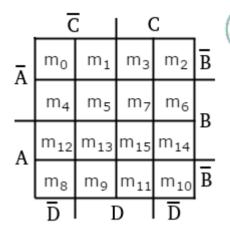- Devemos procurar por 1s adjacentes
 - 1) Agrupar em oitavas
 - 2) Agrupar em quadras
 - 3) Agrupar em duplas
 - 4) Pegar os remanescentes isoladamente
- Todos os uns devem ser utilizados;
- Pode usar o mesmo 1 mais de uma vez;



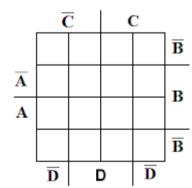

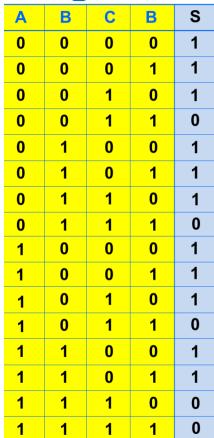

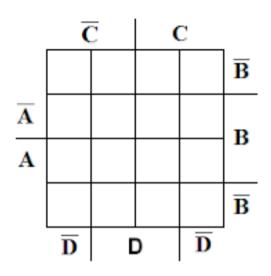





UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Circuitos Digitais





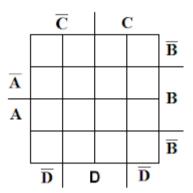- Devemos procurar por 1s adjacentes
 - 1) Agrupar em oitavas
 - 2) Agrupar em quadras
 - 3) Agrupar em duplas
 - 4) Pegar os remanescentes isoladamente
- Todos os uns devem ser utilizados;
- Pode usar o mesmo 1 mais de uma vez;



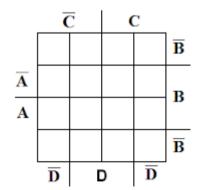





Recursos:

Pagina Web



https://www.mathematik.uni-marburg.de/~thormae/lectures/ti1/code/karnaughmap/

Aplicativo Android: Karnaugh Kmap Solver

https://play.google.com/store/apps/details?id=karnagh.ammsoft.karnagh&hl=en&gl=US

