

7

LATCHES, FLIP-FLOPS E TEMPORIZADORES

TÓPICOS DO CAPÍTULO

- 7-1 Latches
 - 7-2 Flip-Flops Disparados por Borda
 - 7-3 Características de Operação dos Flip-Flops
 - 7-4 Aplicações de Flip-Flops
 - 7-5 Monoestáveis
 - 7-6 Temporizador 555
 - 7-7 Análise de Defeito
- ■ ■ Aplicações em Sistemas Digitais

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Usar portas lógicas para construir latches básicos
- Explicar a diferença entre um latch S-R e um latch D
- Reconhecer a diferença entre um latch e um flip-flop
- Explicar as diferenças entre os flip-flops S-R, D e J-K
- Entender o significado dos atrasos de propagação, tempo de *setup* (preparação), tempo de *hold* (manutenção), frequência máxima de operação, largura mínima de pulso de clock e dissipação de potência em aplicações de flip-flops
- Usar flip-flops em aplicações básicas



- Explicar em que diferem os monoestáveis redisparáveis e não-redisparáveis
- Configurar um temporizador 555 para operar como um multivibrador astável ou um monoestável
- Fazer análise de defeito em circuitos básicos com flip-flop

TERMOS IMPORTANTES

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ■ Latch | ■ <i>Preset</i> |
| ■ Biestável | ■ <i>Clear</i> |
| ■ SET | ■ Tempo de atraso de propagação |
| ■ RESET | ■ Tempo de <i>setup</i> |
| ■ Clock | ■ Tempo de <i>hold</i> |
| ■ Flip-flop disparado por borda | ■ Dissipação de potência |
| ■ Síncrono | ■ Monoestável |
| ■ Flip-flop D | ■ Temporizador |
| ■ Flip-flop J-K | ■ Astável |
| ■ T (<i>toggle</i>) | |

INTRODUÇÃO

Este capítulo começa o estudo dos fundamentos da lógica sequencial. Aqui são abordados os dispositivos lógicos biestáveis, monoestável e astável, denominados multivibradores. Duas categorias de dispositivos biestáveis são o latch e o flip-flop. Os dispositivos biestáveis têm dois estados estáveis, chamados de SET e RESET; tornando-os úteis como dispositivos de armazenamento. A diferença básica entre latches e flip-flops é a forma com que eles são comutados de um estado para o outro. O flip-flop é um bloco construtivo básico para contadores, registradores e outras lógicas de controle sequencial e é usado em certos tipos de memórias. O multivibrador monoestável tem apenas um estado estável. Um monoestável produz um único pulso de largura controlada quando ativado ou disparado. O multivibrador astável não tem estado estável e é usado principalmente como oscilador, que é um gerador de forma de onda auto-sustentado. Os geradores de pulsos são usados como fontes para formas de onda de temporização em sistemas digitais.



DISPOSITIVOS LÓGICOS DE FUNÇÕES FIXAS

74XX74	74XX279	74XX122
555	74121	74XX75
74XX112		

DISCUSSÃO PRÉVIA DE APLICAÇÕES EM SISTEMAS DIGITAIS

Esse tópico de Aplicações em Sistemas Digitais continua com o sistema de controle de semáforo do Capítulo 6. O foco neste capítulo é a parte do circuito de temporização do sistema que produz o clock, o intervalo de tempo longo para as luzes vermelha e verde e o intervalo de tempo curto para a luz de atenção (amarela). O clock é usado como o sinal de temporização do sistema básico para o avanço da lógica sequencial através dos seus estados. A lógica sequencial será desenvolvida no Capítulo 8.

WWW. ACESSE O SITE

Recursos que o ajudarão no estudo deste capítulo estão disponíveis em

<http://www.prenhall.com/floyd>

7-1 LATCHES

O **latch** é um tipo de dispositivo de armazenamento temporário que tem dois estados estáveis (biestável) e é normalmente colocado numa categoria separada dos flip-flops. Os latches são similares aos flip-flops porque eles são dispositivos biestáveis que podem permanecer em um dos dois estados estáveis usando uma configuração de realimentação, na qual as saídas são conectadas de volta às entradas opostas. A principal diferença entre os latches e os flip-flops é o método usado para a mudança de estado deles.

Ao final do estudo desta seção você deverá ser capaz de:

- Explicar a operação de um latch S-R básico
- Explicar a operação de um latch S-R implementado com portas lógicas
- Explicar a operação de um latch D implementado com portas lógicas
- Implementar um latch S-R ou D com portas lógicas
- Descrever os CIs 74LS279 e 74LS75 (quatro latches)




NOTA: COMPUTAÇÃO

Os latches são algumas vezes usados em sistemas de computador para a multiplexação de dados num barramento. Por exemplo, os dados que entram no computador a partir de uma fonte externa têm que compartilhar o barramento de dados com os dados de outras fontes. Quando o barramento de dados se torna indisponível para uma fonte externa, o dado existente tem que ser temporariamente armazenado e os latches colocados entre a fonte externa e o barramento de dados podem ser usados para esse fim. Quando o barramento de dados está indisponível para a fonte externa, os latches têm que ser desconectados do barramento usando um método conhecido por tristate. Quando o barramento de dados se torna disponível, os dados externos passam através dos latches, originando assim a denominação de *latch transparente*. O latch D implementado com portas realiza essa função porque quando ele está habilitado, o dado em sua entrada aparece na saída como se existisse uma conexão direta através dele. O dado na entrada é armazenado logo que o latch seja desabilitado.

Latch S-R

Um latch é um tipo de dispositivo lógico **biestável** ou **multivibrador**. Um latch S-R (SET-RESET) com entrada ativa em nível ALTO é formado com duas portas NOR tendo acoplamento cruzado, conforme mostra a Figura 7-1(a); um latch \bar{S} - \bar{R} com entrada ativa em nível BAIXO é formado com duas portas NAND tendo acoplamento cruzado, conforme mostra a Figura 7-1(b). Observe que a saída de cada porta está conectada à entrada da porta oposta. Isso produz uma **realimentação** regenerativa que é características de todos os latches e flip-flops.

 

▲ FIGURA 7-1


Duas versões de latches S-R (SET e RESET). Abra o arquivo F07-01 e verifique a operação dos dois latches.

Para explicar a operação do latch, usaremos o latch de portas NAND na Figura 7-1(b). Esse latch é redesenhado na Figura 7-2 com o símbolo equivalente da OR negativa usado para as portas NAND. Isso é feito porque os níveis BAIXOs nas linhas \bar{S} e \bar{R} são as entradas de ativação.

O latch mostrado na Figura 7-2 tem duas entradas, \bar{S} e \bar{R} , e duas saídas Q e \bar{Q} . Vamos iniciar considerando que as duas entradas e a saída Q estejam em nível ALTO. Como a saída Q é conectada de volta na entrada da porta G_2 e a entrada \bar{R} é nível ALTO, a saída de G_2 tem que ser nível BAIXO. Essa saída em nível BAIXO é acoplada de volta na entrada da porta G_1 , garantindo que sua saída seja nível ALTO.

► FIGURA 7-2

 Latch \bar{S} - \bar{R} com portas OR negativa que equivale ao de portas NAND na Figura 7-1(b).



Quando a saída Q for nível ALTO, o latch está no estado **SET**. Ele permanece nesse estado indefinidamente até que um nível BAIXO seja temporariamente aplicado na entrada \bar{R} . Com um nível BAIXO na entrada \bar{R} e um nível ALTO na entrada \bar{S} , a saída da porta G_2 é forçada para o ní-



vel ALTO. Esse nível ALTO na saída \bar{Q} é acoplado de volta para uma entrada da porta G_1 e como a entrada \bar{S} é nível ALTO a saída de G_1 vai para o nível BAIXO. Esse nível BAIXO na saída Q é então acoplado de volta para uma entrada de G_2 , garantido que a saída \bar{Q} permaneça em nível ALTO mesmo quando o nível BAIXO na entrada \bar{R} é removido. Quando a saída Q é nível BAIXO, o latch está no estado de **RESET**. Agora o latch permanece indefinidamente no estado de RESET até que um nível BAIXO seja aplicado na entrada \bar{S} .

Em operação normal, as saídas de um latch são sempre complementares uma em relação a outra.

Quando Q for nível ALTO, \bar{Q} será nível BAIXO e quando Q for nível BAIXO, \bar{Q} será nível ALTO.

Uma condição inválida de um latch $\bar{S}\text{-}\bar{R}$ com entrada ativa em nível BAIXO ocorre quando níveis BAIXOS são aplicados em \bar{S} e \bar{R} ao mesmo tempo. Enquanto o nível BAIXO for mantido simultaneamente nas duas entradas, as saídas Q e \bar{Q} são forçadas para nível ALTO, violando assim a operação básica de complementaridade das saídas. Além disso, se os níveis BAIXOS são liberados (desativados) simultaneamente, as duas saídas tentarão ir para nível BAIXO. Como sempre existe alguma pequena diferença no tempo de atraso de propagação das portas, uma das portas prevalecerá na transição para o estado de saída de nível BAIXO. Por sua vez, essa força a saída da porta mais lenta a permanecer em nível ALTO. Nessa situação, não podemos prever com certeza o próximo estado do latch.

A Figura 7-3 ilustra a operação do latch $\bar{S}\text{-}\bar{R}$ com entrada ativa em nível BAIXO para cada uma das quatro combinações possíveis de níveis nas entradas. (As três primeiras combinações são válidas, porém a última não). A Tabela 7-1 resume a operação lógica na forma de tabela-verdade.

Um latch pode permanecer em um dos seus dois estados, SET ou RESET.

SET significa que a saída Q é nível ALTO.

RESET significa que a saída Q é nível BAIXO.

 


FIGURA 7-3


Os três modos de operação do latch $\bar{S}\text{-}\bar{R}$ básico (SET, RESET, repouso) e a condição inválida.

A operação do latch de portas NOR com entradas ativas em nível ALTO mostrado na Figura 7-1(a) é similar mas requer o uso de níveis lógicos opostos.

► **TABELA 7-1**
Tabela-verdade para um latch \bar{S} - \bar{R} com entradas ativas em nível BAIXO

ENTRADAS		SAÍDAS		COMENTÁRIOS
\bar{S}	\bar{R}	Q	\bar{Q}	
1	1	NC	NC	Repouso. O latch permanece no estado atual.
0	1	1	0	Latch no estado SET.
1	0	0	1	Latch no estado RESET.
0	0	1	1	Condição inválida.

 Os símbolos lógicos para os latches com entradas ativas em nível ALTO e entradas ativas em nível BAIXO são mostrados na Figura 7-4.



O Exemplo 7-1 ilustra como um latch \bar{S} - \bar{R} com entradas ativas em nível BAIXO responde às condições das entradas. Pulsos de nível BAIXO são aplicados em cada entrada numa certa seqüência e a forma de onda da saída Q resultante é observada. A condição $\bar{S} = 0, \bar{R} = 0$ é evitada porque resulta num modo de operação inválido sendo a principal desvantagem de qualquer latch do tipo SET-RESET.

EXEMPLO 7-1

Se as formas de onda \bar{S} e \bar{R} mostradas na Figura 7-5(a) são aplicadas nas entradas do latch visto na Figura 7-4(b), determine a forma de onda observada na saída Q . Considere que Q está inicialmente em nível BAIXO.

(a)

(b)

▲ **FIGURA 7-5**


Solução Veja a Figura 7-5(b).

Problema relacionado* Determine a saída Q de um latch S-R com entradas ativas em nível ALTO se as formas de onda mostradas na Figura 7-5(a) forem invertidas e aplicadas nas entradas.

* As respostas estão no final do capítulo.

Uma Aplicação

Um Latch Usado como Eliminador de Trepidação de Contato Um bom exemplo de uma aplicação de um latch \bar{S} - \bar{R} é na eliminação do “repique” (*bounce*) do contato de uma chave mecânica. Quando o pólo de uma chave comuta fazendo fechar o contato, este contato vibra fisicamente ou repica várias vezes antes de finalmente estabelecer um contato firme. Embora esses repiques sejam de durações muito curtas, eles produzem spikes de tensão que freqüentemente são inaceitáveis em sistemas digitais. Essa situação é ilustrada na Figura 7-6(a).

 


◀ FIGURA 7-6

Uso do latch \bar{S} - \bar{R} para eliminar o repique do contato de uma chave.

Um latch \bar{S} - \bar{R} pode ser usado para eliminar os efeitos do repique de uma chave como mostra a Figura 7-6(b). A chave está normalmente na posição 1, mantendo a entrada \bar{R} em nível BAIXO e o latch no estado de RESET. Quando a chave é comutada para a posição 2, \bar{R} vai para nível ALTO por causa do resistor de pull-up para V_{CC} e \bar{S} vai para nível BAIXO no primeiro contato. Embora \bar{S} permaneça em nível BAIXO por um intervalo muito curto de tempo antes de a chave repicar, isso é suficiente para *setar* o latch. Qualquer spike de tensão posterior na entrada \bar{S} em função do repique da chave, não afeta o latch, que permanece *setado*. Observe que a saída Q do latch fornece uma transição “limpa” (única) do nível BAIXO para o alto, eliminando assim os spikes de tensão provocados pelo repique do contato. De forma similar, uma transição limpa do nível ALTO para o BAIXO ocorre quando a chave comuta de volta para a posição 1.

LATCH SET-RESET (74LS279)

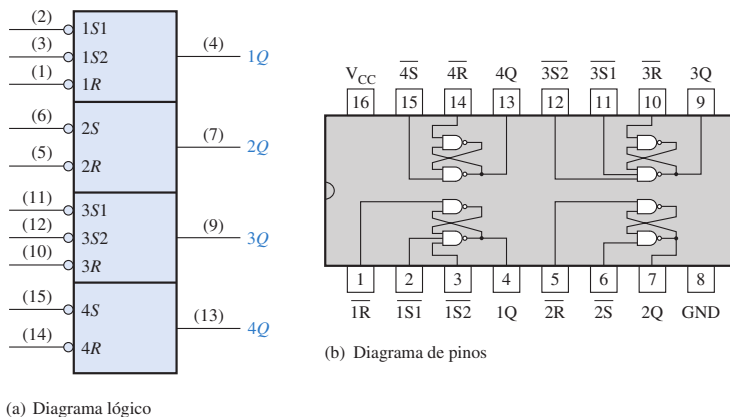O CI 74LS279 contém quatro latches \bar{S} - \bar{R} representado pelo diagrama lógico visto na Figura 7-7(a) e o diagrama de pinos na parte (b). Observe que dois dos latches têm duas entradas \bar{S} .



(a) Diagrama lógico


(b) Diagrama de pinos

▲ FIGURA 7-7

CI contendo quatro latches \bar{S} - \bar{R} (74LS279).

Um Latch S-R Controlado

Um latch controlado necessita de uma entrada de habilitação, EN (a letra G também é usada para indicar uma entrada de habilitação). O diagrama lógico e o símbolo lógico para um latch S-R controlado são mostrados na Figura 7-8. As entradas S e R controlam o estado para o qual o latch irá quando um nível ALTO é aplicado na entrada EN . O latch não mudará de estado até que EN seja nível ALTO; porém enquanto essa entrada permanecer em nível ALTO, a saída é determinada pelos estados das entradas S e R . Nesse circuito o estado inválido ocorre quando S e R forem simultaneamente nível ALTO.

 


► FIGURA 7-8

Um latch S-R controlado.

 EXEMPLO 7-2

Determine a forma de onda da saída Q se as entradas mostradas na Figura 7-9(a) forem aplicadas no latch S-R controlado que está inicialmente resetado.



▲ FIGURA 7-9

Solução A forma de onda Q é mostrada na Figura 7-9(b). Quando S for nível ALTO e R for nível BAIXO, um nível ALTO na entrada EN seta o latch. Quando S for nível BAIXO e R for nível ALTO, um nível ALTO na entrada EN reseta o latch.

Problema relacionado Determine a saída Q de um latch S-R controlado se as entradas S e R mostradas na Figura 7-9(a) forem invertidas.

Latch D controlado

Um outro tipo de latch controlado é denominado de latch D . Esse difere do latch S-R por ter apenas uma entrada além de EN . A entrada mencionada é denominada de entrada D (dado). A Figura 7-10 contém o diagrama lógico e o símbolo lógico de um latch D . Quando a entrada D for nível ALTO e a entrada EN for nível ALTO, o latch será setado. Quando a entrada D for nível BAIXO e a entrada EN for nível ALTO, o latch será resetado. Dito de uma outra forma, a saída Q segue a entrada D quando EN for nível ALTO.

 


FIGURA 7-10

Um latch D controlado.

EXEMPLO 7-3

Determine a forma de onda da saída Q se as entradas mostradas na Figura 7-11(a) são aplicadas num latch D controlado, o qual inicialmente está *resetado*.

 



FIGURA 7-11

Solução A forma de onda Q é mostrada na Figura 7-11(b). Quando D for nível ALTO e EN for nível ALTO, Q vai para o nível ALTO. Quando D for nível BAIXO e EN for nível ALTO, Q vai para nível BAIXO. Quando EN for nível BAIXO, o estado do latch não é afetado pela entrada D .

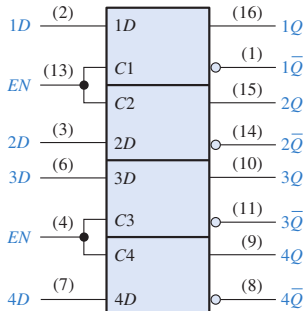Problema relacionado Determine a saída Q do latch D controlado se a entrada D vista na Figura 7-11 for invertida.

LATCH D (74LS75)

Um exemplo de um latch D controlado é o CI 74LS75 representado pelo símbolo lógico mostrado na Figura 7-12(a). Esse dispositivo tem quatro latches. Observe que cada entrada EN ativa em nível ALTO é compartilhada por dois latches e é indicada como uma entrada de controle (C). A tabela-verdade para cada latch é mostrada na Figura 7-12(b). O X na tabela-verdade representa uma condição “don’t care”. Nesse caso, quando a entrada EN for nível BAIXO, não importa o que tem na entrada D porque as saídas não são afetadas permanecendo nos estados em que estavam.



(a) Símbolo lógico

Entradas		Saídas		Comentários
D	EN	Q	Q̄	
0	1	0	1	RESET
1	1	1	0	SET
X	0	Q_0	\bar{Q}_0	Repouso

Nota: Q_0 é o nível da saída anterior antes que as condições de entrada fossem estabelecidas.

(b) Tabela-verdade (cada latch)

FIGURA 7-12

Quatro latches D controlados (74LS75).

SEÇÃO 7-1 REVISÃO

As respostas estão no final do capítulo.

1. Faça uma lista com três tipos de latches.
2. Desenvolva a tabela-verdade para o latch S-R com entradas ativas em nível ALTO mostrado na Figura 7-1(a).
3. Qual é a saída Q de um latch D quando $EN = 1$ e $D = 1$?

7-2 FLIP-FLOPS DISPARADOS POR BORDA


Os flip-flops são dispositivos biestáveis síncronos, também conhecidos como *multivibradores biestáveis*. Nesse caso, o termo síncrono significa que a saída muda de estado apenas no momento especificado pela entrada de disparo denominada de **clock** (CLK), a qual é indicada como uma entrada de controle (C); ou seja, as mudanças na saída ocorrem em sincronismo com o clock.

Ao final do estudo desta seção você deverá ser capaz de:

- Definir *clock*
- Definir *flip-flop disparado por borda*
- Explicar a diferença entre um flip-flop e um latch
- Identificar um flip-flop disparado por borda pelo seu símbolo lógico
- Discutir a diferença entre um flip-flop disparado por borda positiva e um disparado por borda negativa
- Discutir e comparar a operação de flip-flops S-R, D e J-K disparados por borda e explicar as diferenças entre as suas tabelas-verdade
- Discutir as entradas assíncronas de um flip-flop
- Descrever os CIs de flip-flops 74HC74 e 74HC112

O indicador de entrada dinâmica \triangleright significa que o flip-flop muda de estado apenas na borda de um pulso de clock.

Um **flip-flop disparado por borda** muda de estado na borda positiva (borda de subida) ou na borda negativa (borda de descida) do pulso de clock e é sensível às entradas apenas nas transições do clock. Essa seção aborda três tipos de flip-flops disparados por borda: S-R, D e J-K. Embora o flip-flop S-R não esteja disponível na forma de CI, ele é a base dos flip-flops D e J-K. O símbolo lógico para todos esses flip-flops são mostrados na Figura 7-13. Observe que cada tipo pode ser disparado na borda positiva (sem o pequeno círculo na entrada C) ou disparado na borda negativa (com o pequeno círculo na entrada C). O detalhe do símbolo lógico na identificação de um flip-flop disparado por borda é o pequeno triângulo dentro do bloco na entrada de clock (C). Esse triângulo é denominado de *indicador de entrada dinâmica*.

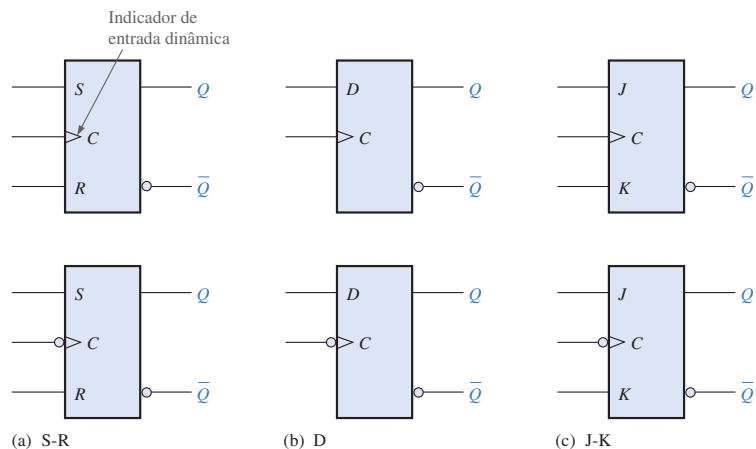


► FIGURA 7-13

Símbolos lógicos de flip-flops disparados por borda (parte superior: disparo por borda positiva; parte inferior: disparo por borda negativa).

Flip-Flop S-R Disparado por Borda

As entradas S e R do **flip-flop S-R** são denominadas entradas **síncronas** porque os dados nessas entradas são transferidos para a saída do flip-flop apenas na borda de disparo do pulso de clock. Quando S for nível ALTO e R for nível BAIXO, a saída Q vai para nível ALTO na borda de disparo do pulso de clock, estando o flip-flop setado. Quando S for nível BAIXO e R for nível ALTO, a saída Q vai para o nível BAIXO na borda de disparo do pulso de clock, estando o flip-flop resetado. Quando as entradas S e R estiverem em nível BAIXO, a saída não muda de estado permanecendo no estado anterior. Uma condição inválida existe quando S e R forem nível ALTO.

Essa operação básica de um flip-flop disparado por borda positiva é ilustrada na Figura 7-14, sendo a Tabela 7-2 a tabela-verdade para esse tipo de flip-flop. Lembre-se, *o flip-flop não pode mudar de estado exceto na borda de disparo de um pulso de clock*. As entradas S e R podem ser alteradas em qualquer momento que a entrada de clock for nível BAIXO ou ALTO (exceto por um intervalo muito curto em torno da transição de disparo do clock) sem afetar a saída.

 

▲ FIGURA 7-14

Operação de um flip-flop S-R disparado por borda positiva.

Um flip-flop S-R não pode ter as entradas S e R em nível ALTO ao mesmo tempo.

NOTA: COMPUTAÇÃO

As memórias semicondutoras nos computadores consistem de um grande número de células individuais. Cada célula de armazenamento mantém um nível 1 ou um nível 0. Um tipo de memória é a Memória de Acesso Aleatório Estática (SRAM) que usa flip-flops para as células de armazenamento porque um flip-flop retém qualquer um dos dois estados indefinidamente enquanto a alimentação cc estiver aplicada, daí o termo *estática*. Esse tipo de memória é classificado como memória *volátil* porque todos os dados armazenados são perdidos quando a alimentação é desligada. Um outro tipo de memória, a Memória de Acesso Aleatório Dinâmica ou DRAM, usa capacitância em vez de flip-flops como elemento básico de armazenamento e tem que ser renovada (*refresh*) periodicamente para manter o dado armazenado.

◀ TABELA 7-2

Tabela-verdade para um flip-flop S-R disparado por borda positiva



ENTRADAS			SAÍDAS		COMENTÁRIOS
S	R	CLK	Q	\bar{Q}	
0	0	X	Q_0	\bar{Q}_0	Repouso
0	1	↑	0	1	RESET
1	0	↑	1	0	SET
1	1	↑	?	?	Inválido

↑ = transição do clock do nível BAIXO para o nível ALTO
 X = irrelevante ("don't care")
 Q_0 = nível de saída antes da transição do clock

A operação e a tabela-verdade para um flip-flop S-R disparado por borda negativa são as mesmas que para um dispositivo disparado por borda positiva exceto que a borda de descida do pulso de clock é a borda de disparo.

EXEMPLO 7-4

Determine as formas de onda das saídas Q e \bar{Q} do flip-flop mostrado na Figura 7-15 para as entradas S , R e CLK mostradas na Figura 7-16(a). Considere que o flip-flop disparado por borda positiva esteja inicialmente resetado.

  ► **FIGURA 7-15**▲ **FIGURA 7-16**

- Solução**
1. No momento do pulso 1 de clock, S é nível BAIXO e R é nível BAIXO, assim Q não muda de estado.
 2. No momento do pulso 2 de clock, S é nível BAIXO e R é nível ALTO, assim Q permanece em nível BAIXO (RESET).
 3. No momento do pulso 3 de clock, S é nível ALTO e R é nível BAIXO, assim Q vai para nível ALTO (SET).
 4. No momento do pulso 4 de clock, S é nível BAIXO e R é nível ALTO, assim Q vai para nível BAIXO (RESET).
 5. No momento do pulso 5 de clock, S é nível ALTO e R é nível BAIXO, assim Q vai para nível ALTO (SET).
 6. No momento do pulso 6 de clock, S é nível ALTO e R é nível BAIXO, assim Q permanece em nível ALTO.


Uma vez determinada a saída Q , \bar{Q} é facilmente determinada visto que ela é simplesmente o complemento da saída Q . As formas de onda resultantes para Q e \bar{Q} são mostradas na Figura 7-16(b) para as formas de onda de entrada dadas na parte (a).

Problema relacionado Determine Q e \bar{Q} para as entradas S e R dadas de acordo com a Figura 7-16(a) se o flip-flop for um dispositivo disparado por borda negativa.


Um Método de Disparo por Borda

Uma implementação simplificada de um flip-flop S-R disparado por borda é ilustrada na Figura 7-17(a) e é usada para demonstrar o conceito de disparo por borda. Essa abordagem tomando como referência o flip-flop S-R não implica que ele seja o tipo mais importante. Na realidade, os flip-flops D e J-K são comercializados na forma de CI e são mais amplamente usados que o tipo

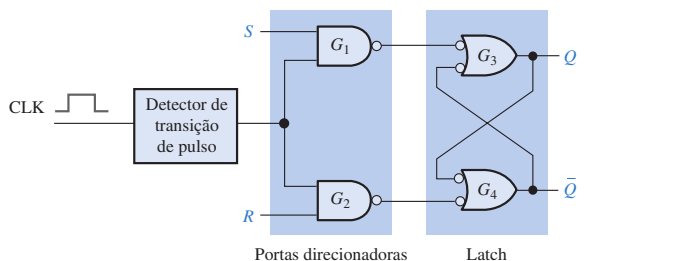S-R. Entretanto, é importante entender o método para o tipo S-R porque os flip-flops D e J-K são derivados do flip-flop S-R. Observe que o flip-flop S-R difere do latch S-R controlado apenas no fato de que o primeiro tem um detector de transição de pulso.



 (a) Um diagrama lógico simplificado para um flip-flop S-R disparado por borda positiva.



(b) Um tipo de detector de transição de pulso.

Um tipo básico de detector de transição de pulso é mostrado na Figura 7-17(b). Como podemos ver, existe um pequeno atraso numa entrada da porta NAND de forma que o pulso de clock invertido chega à entrada da porta alguns nanossegundos depois do pulso de clock original. Esse circuito produz um spike de duração muito curta na transição positiva do pulso de clock. Num flip-flop disparado por borda negativa, o pulso de clock é invertido primeiro, produzindo assim um spike na borda negativa.

O circuito dado na Figura 7-17 é dividido em duas seções, uma denominada Portas Direcionadoras e a outra denominada Latch. As portas direcionadoras encaminham, ou direcionam, o spike de clock para a entrada da porta G_3 ou para a entrada da porta G_4 dependendo do estado das entradas S e R . Para entender a operação desse flip-flop, comece admitindo que ele está no estado de RESET ($Q = 0$) e que as entradas S , R e CLK são todas nível BAIXO. Para essa condição, as saídas das portas G_1 e G_2 estão em nível ALTO. O nível BAIXO na saída Q é acoplado de volta numa entrada da porta G_4 tornando a saída \bar{Q} nível ALTO. Como \bar{Q} está em nível ALTO, as duas entradas da porta G_3 estão em nível ALTO (lembre-se que a saída da porta G_1 é nível ALTO), mantendo a saída Q em nível BAIXO. Se um pulso for aplicado na entrada CLK , as saídas das portas G_1 e G_2 permanecem em nível ALTO porque elas são desabilitadas pelo nível BAIXO presente nas entradas S e R ; portanto, não há mudança no estado do flip-flop (ele permanece no estado resetado).

Agora vamos fazer com que S seja nível ALTO, deixando R em nível BAIXO e aplicando um pulso de clock. Como a entrada S para a porta G_1 é nível ALTO, a saída da porta G_1 vai para nível BAIXO por um intervalo de tempo muito curto (spike) quando CLK vai para nível ALTO, fazendo com que a saída Q vá para nível ALTO. Estando agora as duas entradas da porta G_4 em nível ALTO (lembre-se que a saída de G_2 é nível ALTO porque R é nível BAIXO), forçando a saída \bar{Q} para nível BAIXO. Esse nível BAIXO em \bar{Q} é acoplado de volta para uma entrada da porta G_3 , garantido que a saída Q seja mantida em nível ALTO. O flip-flop agora está no estado SET. A Figura 7-18 ilustra as transições de nível lógico que acontecem dentro do flip-flop para essa condição.


Em seguida vamos tornar S nível BAIXO e R nível ALTO e aplicar um pulso de clock. Como a entrada R agora é nível ALTO, a borda positiva do clock produz um spike negativo na saída da porta G_2 , fazendo com que a saída \bar{Q} vá para nível ALTO. Por causa desse nível ALTO em \bar{Q} , as duas entradas da porta G_3 estão em nível ALTO (lembre-se, a saída da porta G_1 é nível ALTO por causa do nível BAIXO em S), forçando a saída Q para o nível BAIXO. Esse nível BAIXO em Q é acoplado de volta numa das entradas da porta G_4 , garantido que \bar{Q} permaneça em nível ALTO. O flip-flop agora está no estado de RESET.

◀ FIGURA 7-17

Disparo por borda.

NOTA: COMPUTAÇÃO


Todas as operações lógicas que são realizadas com hardware também podem ser implementadas por software. Por exemplo, a operação de um flip-flop J-K pode ser realizada com instruções específicas de computador. Se dois bits forem usados para representar as entradas J e K , o computador não alteraria o bit de saída (representando a saída Q) para uma entrada 00, esse bit de saída seria *setado* (1) para uma entrada 10, o bit de saída seria *resetado* (0) para uma entrada 01 e o mesmo bit seria complementado para uma entrada 11. Embora não possa ser comum o uso de um computador para simular um flip-flop, a questão é que todas as operações de hardware podem ser simuladas usando software.

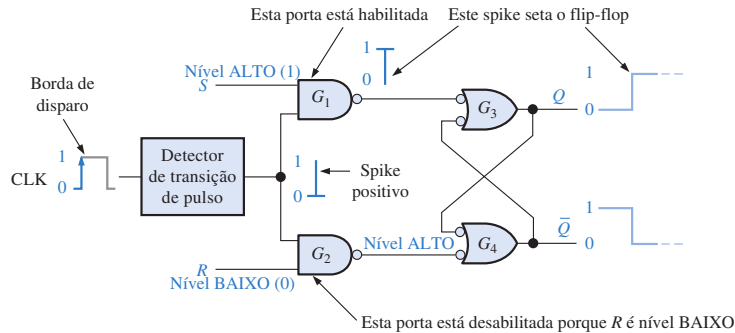

► FIGURA 7-18

Flip-flop realizando uma transição do estado RESET para o estado SET na borda positiva do pulso de clock.

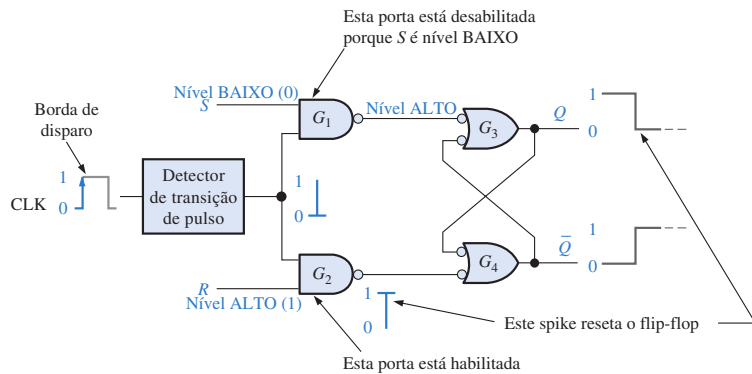A Figura 7-19 ilustra as transições de nível lógico que ocorrem dentro do flip-flop para essa condição. Assim como com o latch controlado, uma condição inválida existe se um pulso de clock ocorrer quando as entradas S e R estiverem em nível ALTO ao mesmo tempo. Essa é a principal desvantagem do flip-flop S-R.



► FIGURA 7-19

Flip-flop realizando uma transição do estado SET para o estado RESET na borda positiva do pulso de clock.


Flip-flop D Disparado por Borda

A saída Q de um flip-flop D considera o estado da entrada D na borda de disparo do clock.

O **flip-flop D** é usado quando um único bit de dado (1 ou 0) é para ser armazenado. A adição de um inversor num flip-flop S-R cria um flip-flop D básico, conforme a Figura 7-20, a qual mostra um tipo disparado por borda.

► FIGURA 7-20

 Um flip-flop D disparado por borda positiva construído a partir de um flip-flop S-R e um inversor.



Observe que o flip-flop na Figura 7-20 tem apenas uma entrada, a entrada D , além do clock. Caso exista um nível ALTO na entrada D quando um pulso de clock é aplicado, o flip-flop será setado sendo o nível ALTO na entrada D é armazenado pelo flip-flop na borda positiva do pul-

so de clock. Caso exista um nível BAIXO na entrada D quando o pulso de clock é aplicado, o flip-flop será resetado sendo o nível BAIXO na entrada D armazenado pelo flip-flop na borda de subida do pulso de clock. No estado SET o flip-flop armazena um nível 1 e no estado RESET ele armazena um nível 0.

A operação lógica do flip-flop D disparado por borda positiva é resumida na Tabela 7-3. A operação de um dispositivo disparado por borda negativa é evidentemente a mesma, exceto que o disparo ocorre na borda de descida do pulso de clock. Lembre-se, a saída Q segue a entrada D na borda ativa ou de disparo do clock.

ENTRADAS		SAÍDAS		COMENTÁRIOS
D	CLK	Q	\bar{Q}	
1	↑	1	0	SET (armazena um nível 1)
0	↑	0	1	RESET (armazena um nível 0)


↑ = Transição do clock do nível BAIXO para o ALTO.

◀ TABELA 7-3

Tabela-verdade para um flip-flop D disparado por borda positiva

 EXEMPLO 7-5

Dadas as formas de onda na Figura 7-21(a) para a entrada D e o clock, determine a forma de onda na saída Q se o flip-flop começar *resetado*.



▲ FIGURA 7-21

Solução A saída Q passa para o estado da entrada D no instante da transição positiva do clock. A saída resultante é mostrada na Figura 7-21(b).

Problema relacionado Determine a saída Q para o flip-flop D se a entrada D mostrada na Figura 7-21(a) for invertida.


Flip-flop J-K Disparado por Borda

O **flip-flop J-K** é versátil e é um tipo de flip-flop amplamente usado. O funcionamento de um flip-flop J-K é idêntico ao do flip-flop S-R nas condições de operação de SET, RESET e repouso. A diferença é que o flip-flop J-K não tem estado inválido como o flip-flop S-R.

A Figura 7-22 mostra a lógica interna básica para um flip-flop J-K disparado por borda. Ele difere do flip-flop S-R disparado por borda em que a saída Q é conectada de volta na entrada da porta G_2 e a saída \bar{Q} é conectada de volta na entrada da porta G_1 . As duas entradas de controle são denominadas J e K em homenagem a Jack Kilby, inventor do circuito integrado. Um flip-flop J-K também pode ser do tipo disparado por borda negativa, caso no qual a entrada de clock é invertida.

► FIGURA 7-22

 
Um diagrama lógico simplificado para um flip-flop J-K disparado por borda positiva.



Vamos considerar que o flip-flop na Figura 7-23 esteja resetado e que a entrada J seja nível ALTO e que a entrada K seja nível BAIXO diferentemente do que é mostrado. Quando um pulso de clock ocorre, um spike de borda de subida indicado por \overline{Q} passa através da porta G_1 porque \overline{Q} é nível ALTO e J é nível ALTO. Isso faz com que a parte latch do flip-flop mude para o estado SET. O flip-flop agora está setado.

► FIGURA 7-23

 Transições ilustrando a operação toggle (comutação) quando $J = 1$ e $K = 1$.



No modo toggle, um flip-flop J-K muda de estado a cada pulso de clock.

Se fizermos J nível BAIXO e K nível ALTO, o próximo spike de clock indicado por 1 passará através da porta G_2 porque Q é nível ALTO e K é nível ALTO. Isso faz com que a porção latch do flip-flop mude para o estado RESET.

Se aplicarmos um nível BAIXO nas entradas J e K , o flip-flop permanecerá no atual estado quando ocorrer um pulso de clock. Um nível BAIXO nas entradas J e K resulta numa condição *sem mudança*.

Até agora, a operação lógica do flip-flop J-K é a mesma que a do tipo S-R para as condições de SET, RESET e sem mudança. A diferença na operação ocorre quando as entrada J e K estiverem em nível ALTO. Para entender isso, considere que o flip-flop esteja no estado de RESET. O nível ALTO em \overline{Q} habilita a porta G_1 , assim o spike de clock indicado por 1 passa setando o flip-flop. Agora existe um nível ALTO em Q , permitindo que o próximo spike de clock passe através da porta G_2 e resete o flip-flop.

Como podemos ver, a cada spike de clock sucessivo, o flip-flop muda para o estado oposto. Esse modo é denominado operação **toggle** (comutação). A Figura 7-23 ilustra as transições quando o flip-flop está no modo toggle. Um flip-flop J-K conectado para o modo toggle é denominado algumas vezes de flip-flop T .

A Tabela 7-4 resume a operação lógica do flip-flop J-K na forma de tabela-verdade. Observe que não existe estado inválido como ocorre com o flip-flop S-R. Essa tabela verdade, para um dispositivo disparado por borda negativa, é idêntica a essa exceto que o flip-flop é disparado na borda de descida do pulso de clock.

► TABELA 7-4


Tabela-verdade para um flip-flop J-K disparado por borda positiva do clock

ENTRADAS			SAÍDAS		COMENTÁRIOS
J	K	CLK	Q	\overline{Q}	
0	0	↑	Q_0	\overline{Q}_0	Repouso
0	1	↑	0	1	RESET
1	0	↑	1	0	SET
1	1	↑	\overline{Q}_0	Q_0	Toggle

↑ = Transição do clock do nível BAIXO para o ALTO.
 Q_0 = Nível da saída antes da transição do clock.

 EXEMPLO 7-6

As formas de onda mostradas na Figura 7-24(a) são aplicadas nas entradas J , K e clock conforme indicado. Determine a saída Q , considerando que o flip-flop esteja inicialmente resetado.



▲ FIGURA 7-24


- Solução**
1. Primeiro, como esse flip-flop é disparado por borda negativa, conforme indicado pelo pequeno círculo na entrada de clock, a saída Q mudará apenas na borda negativa do pulso de clock.
 2. No primeiro pulso de clock, J e K estão em nível ALTO; por ser o modo toggle, Q vai para nível ALTO.
 3. No pulso de clock 2, existe uma condição de entrada que coloca o flip-flop no estado de repouso, mantendo Q no nível ALTO.
 4. Quando ocorre o pulso de clock 3, J é nível BAIXO e K é nível ALTO, resultando na condição de RESET; assim Q vai para nível BAIXO.
 5. No pulso de clock 4, J é nível ALTO e K é nível BAIXO, resultando na condição SET; assim Q vai para nível ALTO.
 6. Uma condição SET ainda existe em J e K quando ocorre o pulso de clock 5, assim Q permanece em nível ALTO.

A forma de onda Q resultante é indicada na Figura 7-24(b).

Problema relacionado Determine a saída Q de um flip-flop J-K se as entradas J e K mostradas na Figura 7-24(a) forem invertidas.

 EXEMPLO 7-7

As formas de onda vista na Figura 7-25(a) são aplicadas no flip-flop como mostrado. Determine a saída Q para o flip-flop começando no estado RESET.



▲ FIGURA 7-25

Solução A saída Q assume o estado determinado pelas entradas J e K na borda positiva (disparo por borda) do pulso de clock. Uma mudança em J ou K após a borda de disparo do clock não tem efeito na saída, conforme mostra a Figura 7-25(b).

Problema relacionado Troque entre si as entradas J e K e determine a saída Q resultante.


Entradas Assíncronas de Preset e Clear

Uma entrada *preset* ativa faz com que a saída Q seja nível ALTO (SET).

Uma entrada *clear* ativa faz com que a saída Q seja nível BAIXO (RESET).

Para os flip-flops discutidos, as entradas S-R, D e J-K são denominadas entradas síncronas porque os dados nessas entradas são transferidos para a saída do flip-flop apenas na borda de disparo do pulso de clock; ou seja, os dados são transferidos de forma sincronizada com o clock.


A maioria dos flip-flops em circuitos integrados também tem entradas **assíncronas**. Essas são entradas que afetam o estado do flip-flop *independente do clock*. Elas são normalmente denominadas **preset** (PRE) e **clear** (CLR), ou seta direto (S_D) e reseta direto (R_D) por alguns fabricantes. Um nível ativo na entrada preset irá setar o flip-flop e um nível ativo na entrada clear irá resetar o flip-flop. Um símbolo lógico para um flip-flop J-K com entradas preset e clear é mostrado na Figura 7-26. Essas entradas são ativas em nível BAIXO, conforme indicado pelos pequenos círculos. Essas entradas de preset e clear têm que ser mantidas em nível ALTO para a operação síncrona.

 

► FIGURA 7-26

Símbolo lógico para um flip-flop J-K com entradas preset e clear ativas em nível BAIXO.

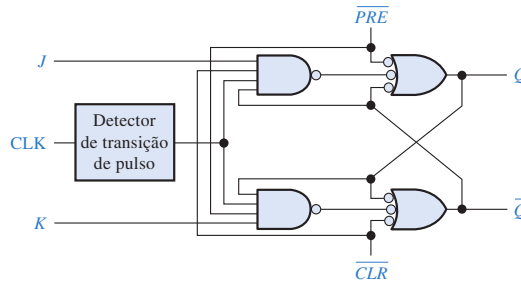A Figura 7-27 mostra o diagrama lógico para um flip-flop J-K disparado por borda em entradas preset (\overline{PRE}) e clear (\overline{CLR}). Essa figura ilustra basicamente como essas entradas funcionam. Como podemos ver, elas são conectadas de forma que o efeito delas se sobrepõem ao das entradas síncronas (J , K e clock).




◀ FIGURA 7-27

Diagrama lógico para um flip-flop J-K básico com entradas preset e clear ativas em nível BAIXO.

 EXEMPLO 7-8

Para o flip-flop J-K disparado por borda positiva com entradas preset e clear visto na Figura 7-28, determine a saída Q para as entradas mostradas no diagrama de temporização na parte (a) se Q estiver inicialmente em nível BAIXO.



▲ FIGURA 7-28

Abra o arquivo F07-28 para verificar a operação.



Solução

1. Durante os pulsos de clock 1, 2 e 3, preset (\overline{PRE}) é nível BAIXO, mantendo o flip-flop setado independente das entradas síncronas J e K .

2. Para os pulsos de clock 4, 5, 6 e 7 a operação toggle ocorre porque J é nível ALTO, K é nível ALTO e \overline{PRE} e \overline{CLR} estão nível ALTO.
3. Para os pulsos de clock 8 e 9, a entrada clear \overline{CLR} é nível BAIXO, mantendo o flip-flop resetado independente das entradas síncronas.

A saída Q resultante é mostrada na Figura 7–28(b).


Problema relacionado Se trocarmos entre si as formas de onda de \overline{PRE} e \overline{CLR} na Figura 7–28(a), qual será a saída Q ?

Vamos analisar dois flip-flops disparados por borda específicos. Eles são representantes dos diversos tipos de flip-flops disponíveis na forma de CI e, assim como em outros dispositivos, são comercializados nas famílias lógicas CMOS e TTL.

DUPLO FLIP-FLOP D (74HC74)



Esse dispositivo CMOS contém dois flip-flops D idênticos que são independentes um do outro exceto pelo compartilhamento de V_{CC} e GND. Esses flip-flops são disparados por borda positiva e têm entradas assíncronas preset e clear. Os símbolos lógicos para os flip-flops individuais dentro do encapsulamento são mostrados na Figura 7–29(a) e o símbolo lógico padrão de bloco único da ANSI/IEEE que representa o dispositivo inteiro é mostrado na parte (b). Os números dos pinos são mostrados entre parênteses.

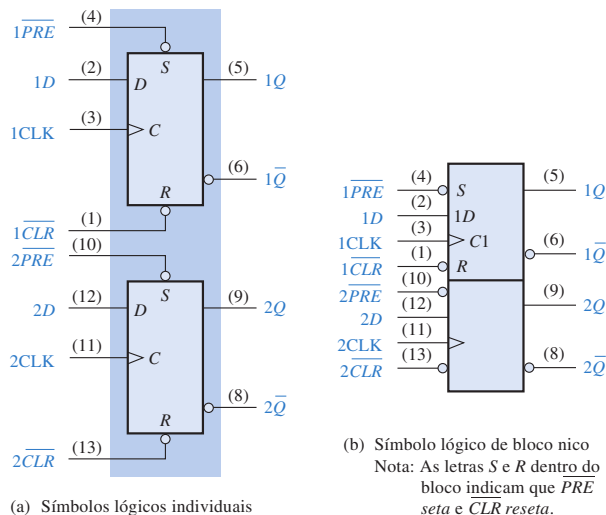

▲ FIGURA 7–29

Símbolos lógicos para o duplo flip-flop D disparado por borda positiva 74AHC74.

DUPLO FLIP-FLOP J-K (74HC112)

Esse dispositivo tem dois flip-flops idênticos que são disparados por borda negativa e têm entradas assíncronas preset e clear ativas em nível BAIXO. Os símbolos lógicos são mostrados na Figura 7-30.

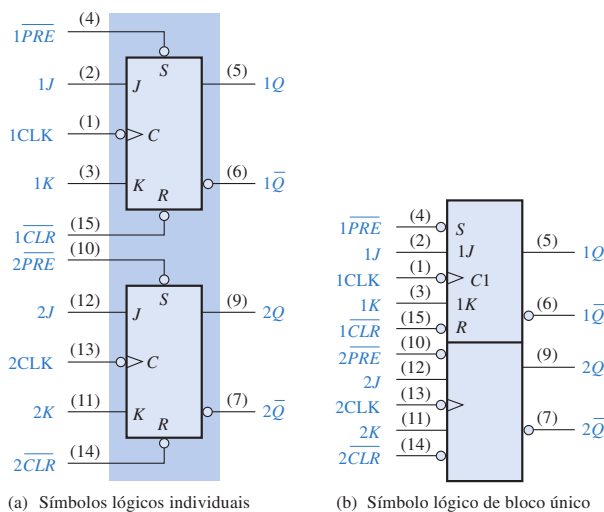


FIGURA 7-30

Símbolos lógicos para o CI com duplo flip-flop J-K disparado por borda negativa 74HC112.

EXEMPLO 7-9

As formas de onda de 1J, 1K, $\overline{1PRE}$ e $\overline{1CLR}$ mostradas na Figura 7-31(a) são aplicadas em um dos flip-flops disparados por borda negativa do CI 74HC112. Determine a forma de onda da saída 1Q.

 


FIGURA 7-31

Solução

A forma de onda 1Q resultante é mostrada na Figura 7-31(b). Observe que cada vez que um nível BAIXO é aplicado em $\overline{1PRE}$ ou $\overline{1CLR}$, o flip-flop é setado ou resetado independente dos estados das outras entradas.

Problema relacionado

Determine a forma de onda da saída 1Q se as formas de onda para $\overline{1PRE}$ e $\overline{1CLR}$ são trocadas entre si.

SEÇÃO 7-2
REVISÃO

1. Descreva a principal diferença entre um latch S-R controlado e um flip-flop disparado por borda.
2. Em que um flip-flop J-K difere de um flip-flop S-R em sua operação básica?
3. Considere que o flip-flop mostrado na Figura 7-21 seja disparado por borda negativa. Descreva a forma de onda de saída para as mesmas formas de onda para as entradas D e CLK .

7-3 CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DOS FLIP-FLOPS

O desempenho, os requisitos de operação e as limitações dos flip-flops são especificados por diversas características de operação ou parâmetros encontrados nas folhas de dados dos dispositivos. Geralmente, essas especificações são aplicáveis a todos os flip-flops CMOS e TTL.


Ao final do estudo desta seção você deverá ser capaz de:

- Definir *tempo de atraso de propagação* ■ Explicar as diversas especificações do tempo de atraso de propagação ■ Definir *tempo de setup* e discutir como ele limita a operação do flip-flop
- Definir *tempo de hold* e discutir como ele limita a operação do flip-flop ■ Discutir o significado de frequência de clock máxima ■ Discutir as diversas especificações de largura de pulso? Definir *dissipação de potência* e calcular o seu valor para um dispositivo especificado ■ Comparar diversas séries de flip-flops em termos dos seus parâmetros de operação

Tempos de Atraso de Propagação

Um **tempo de atraso de propagação** é o intervalo de tempo necessário após a aplicação de um sinal de entrada até que a mudança de saída resultante ocorra. Quatro categorias de tempos de atraso de propagação são importantes na operação de um flip-flop:

 
1. Atraso de propagação t_{PLH} medido a partir da borda de disparo do pulso de clock para a transição de nível BAIXO para nível ALTO na saída. Esse atraso é ilustrado na Figura 7-32(a).
2. Atraso de propagação t_{PHL} medido a partir da borda de disparo do pulso de clock para a transição de nível ALTO para nível BAIXO na saída. Esse atraso é ilustrado na Figura 7-32(b).



▲ FIGURA 7-32

Atrasos de propagação, do clock para a saída.

 3. Atraso de propagação t_{PLH} medido a partir da borda de subida da entrada preset para a transição do nível BAIXO para nível ALTO na saída. Esse atraso é ilustrado na Figura 7-3(a) para uma entrada preset ativa em nível BAIXO.
4. Atraso de propagação t_{PHL} medido a partir da borda de subida da entrada de clear para a transição de nível ALTO para nível BAIXO na saída. Esse atraso é ilustrado na Figura 7-3(b) para uma entrada de clear ativa em nível BAIXO.




▲ FIGURA 7-33

Atrasos de propagação, da entrada à saída preset e da entrada à saída clear.

Tempo de Setup

 O **tempo de setup** (preparação), t_s , é o intervalo mínimo necessário para os níveis lógicos se manterem estáveis nas entradas (J e K , ou S e R , ou D) antes da borda de disparo do pulso de clock para que os níveis sejam confiáveis na definição do estado do flip-flop. Esse intervalo é ilustrado na Figura 7-34 para um flip-flop D.



▲ FIGURA 7-34

Tempo de setup (t_s). O nível lógico tem que estar presente na entrada D por um tempo igual ou maior que t_s antes da borda de disparo do pulso de clock para uma entrada confiável de dados.

DICA PRÁTICA


Uma vantagem de um dispositivo CMOS é que ele pode operar ao longo de uma faixa mais ampla de tensões cc de alimentação (tipicamente de 2 V a 6 V) que um dispositivo TTL e, portanto, podem ser usadas fontes de alimentação mais baratas que não necessitam ter uma regulação precisa. Podem ser usadas também baterias como fontes secundárias ou primárias para circuitos CMOS. Além disso, tensões menores implicam em dissipação de potência menor. A desvantagem é que o desempenho de dispositivos CMOS é degradado com tensões de alimentação menores. Por exemplo, a frequência de clock máxima garantida de um flip-flop CMOS é muito menor para $V_{CC} = 2$ V que para $V_{CC} = 6$ V.

Tempo de Hold

O **tempo de hold** (manutenção), t_h , é o intervalo de tempo mínimo necessário para que os níveis lógicos permaneçam após a borda de disparo do pulso de clock para que os níveis sejam confiáveis na definição do estado do flip-flop. Isso é ilustrado na Figura 7-35 para um flip-flop D.

► FIGURA 7-35

 Tempo de hold (t_h). O nível lógico tem que ser mantido na entrada D por um tempo igual ou maior que t_h após a borda de disparo do pulso de clock para uma operação confiável.



Frequência de Clock Máxima

A frequência de clock máxima ($f_{\text{máx}}$) é a maior taxa na qual um flip-flop pode ser disparado confiavelmente. Nas frequências de clock acima da máxima, o flip-flop pode não ser capaz de responder de forma suficientemente rápida sendo a sua operação prejudicada.

Largura de Pulso

As larguras de pulso mínimas (t_w) para uma operação confiável são geralmente especificadas pelo fabricante para as entradas de clock, preset e clear. Tipicamente, o clock é especificado pelos seus tempos de nível ALTO e nível BAIXO mínimos.

Dissipação de Potência

A **dissipação de potência** de qualquer circuito digital é o consumo de potência total do dispositivo. Por exemplo, se o flip-flop opera com uma fonte cc de 5 V e drena 5 mA de corrente, a dissipação de potência é

$$P = V_{CC} \cdot I_{CC} = 5 \text{ V} \cdot 5 \text{ mA} = 25 \text{ mW}$$

A dissipação de potência é muito importante na maioria das aplicações nas quais a capacidade da fonte de alimentação é um parâmetro importante. Como exemplo, considere um sistema digital que utiliza dez flip-flops e que cada um dissipa 25 mW de potência. A potência total necessária é

$$P_T = 10 \cdot 25 \text{ mW} = 250 \text{ mW} = 0,25 \text{ W}$$

Isso nos diz qual deve ser a capacidade de saída necessária da fonte de alimentação cc. Se os flip-flops operam com +5 V cc, então a quantidade de corrente que a fonte tem que fornecer é

$$I = \frac{250 \text{ mW}}{5 \text{ V}} = 50 \text{ mA}$$

Temos que usar uma fonte de alimentação de +5 V cc que seja capaz de fornecer pelo menos 50 mA de corrente.

Comparação das Especificações de Flip-Flops

A Tabela 7-5 fornece uma comparação, em termos dos parâmetros discutidos nessa seção de quatro CIs de flip-flops CMOS e TTL do mesmo tipo.

▼ TABELA 7-5

Comparação dos parâmetros de operação para quatro famílias de CIs de flip-flops do mesmo tipo a 25°C

PARÂMETRO	CMOS		TTL	
	74HC74A	74AHC74	74LS74A	74F74
t_{PHL} (CLK para Q)	17 ns	4,6 ns	40 ns	6,8 ns
t_{PLH} (CLK para Q)	17 ns	4,6 ns	25 ns	8,0 ns
t_{PHL} (\overline{CLR} para Q)	18 ns	4,8 ns	40 ns	9,0 ns
t_{PLH} (\overline{PRE} para Q)	18 ns	4,8 ns	25 ns	6,1 ns
t_s (tempo de setup)	14 ns	5,0 ns	20 ns	2,0 ns
t_h (tempo de hold)	3,0 ns	0,5 ns	5 ns	1,0 ns
t_W (CLK ALTO)	10 ns	5,0 ns	25 ns	4,0 ns
t_W (CLK BAIXO)	10 ns	5,0 ns	25 ns	5,0 ns
t_W ($\overline{CLR}/\overline{PRE}$)	10 ns	5,0 ns	25 ns	4,0 ns
f_{\max}	35 MHz	170 MHz	25 MHz	100 MHz
Potência quiescente	0,012 mW	1,1 mW		
Potência com ciclo de trabalho de 50%			44 mW	88 mW

SEÇÃO 7-3
REVISÃO

1. Defina:

- (a) tempo de setup (b) tempo de hold

2. Qual flip-flop em específico na Tabela 7-5 pode operar numa frequência maior?

7-4 APLICAÇÕES DE FLIP-FLOPS


Nesta seção são discutidas três aplicações gerais de flip-flops para dar ao leitor uma idéia de como eles podem ser usados. Os Capítulos 8 e 9 abordam em detalhes as aplicações de flip-flops em contadores e registradores.

Ao final do estudo desta seção você deverá ser capaz de:

- Discutir aplicações de flip-flops no armazenamento de dados
- Descrever como os flip-flops são usados para divisão de frequência
- Explicar como os flip-flops são usados em aplicações básicas de contadores

Armazenamento de Dados em Paralelo

Uma necessidade comum em sistemas digitais é armazenar diversos bits de dados em linhas em paralelo simultaneamente num grupo de flip-flops. Essa operação é ilustrada na Figura 7-36(a) usando quatro flip-flops. Cada uma das quatro linhas paralelas de dados é conectada na entrada D de um flip-flop. As entradas de clock dos flip-flops são conectadas juntas, de forma que cada flip-flop é disparado pelo mesmo pulso de clock. Nesse exemplo são usados flip-flops disparados por borda positiva, assim os dados nas entradas D são armazenados simultaneamente pelos flip-flops na borda positiva do clock, conforme indicado no diagrama de temporização visto na Figura 7-36(b). Além disso, as entradas assíncronas de reset (R) são conectadas numa linha \overline{CLR} comum, a qual reseta todos os flip-flops.

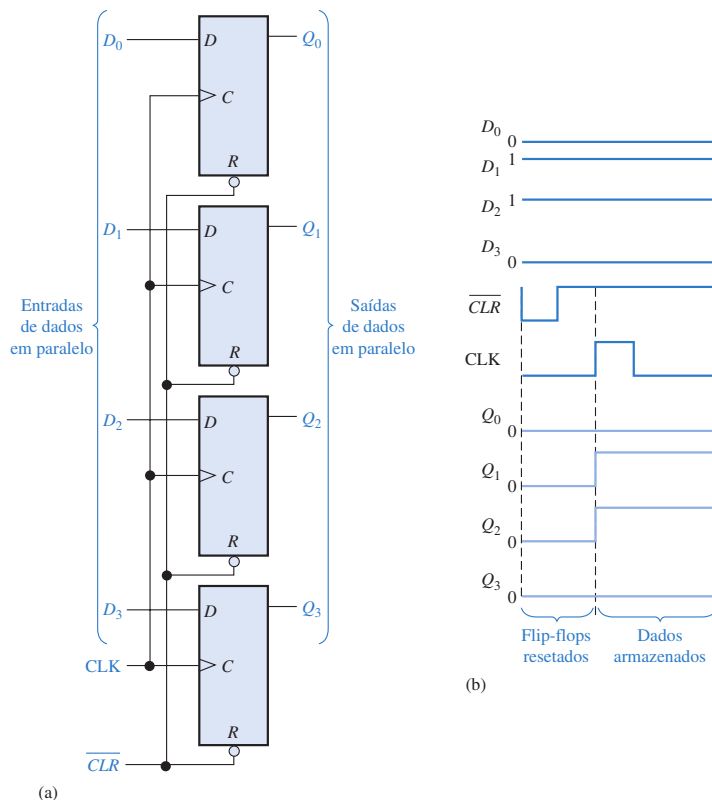


► FIGURA 7-36

Exemplo de flip-flops usados como um registrador básico para armazenamento paralelo de dados.

Esse grupo de quatro flip-flops é um exemplo de uso de um registrador básico para armazenamento de dados. Em sistemas digitais, os dados são normalmente armazenados em grupos de bits (geralmente oito ou múltiplos dele) que representam números, códigos ou outras informações. Os registradores serão abordados em detalhes no Capítulo 9.

Divisão de Frequência

Uma outra aplicação de flip-flops é a divisão (redução) de frequência de uma forma de onda periódica. Quando uma forma de onda retangular é aplicada na entrada de clock de um flip-flop J-K que é conectado no modo toggle ($J = K = 1$), a saída Q é uma onda quadrada com metade da frequência do sinal na entrada de clock. Portanto, um único flip-flop pode ser usado como um dispositivo divisor por 2, conforme ilustrado na Figura 7-37. Como podemos ver, o flip-flop muda de

 


► FIGURA 7-37

O flip-flop J-K como um dispositivo divisor por 2. Q é a metade da frequência de CLK.

estado a cada borda de disparo do clock (borda de disparo positiva nesse caso). Isso resulta numa saída que varia com uma frequência que é metade da frequência da forma de onda do clock.

 Divisões posteriores da frequência de clock podem ser conseguidas usando a saída de um flip-flop como entrada de clock de um segundo flip-flop, conforme mostra a Figura 7–38. A frequência da saída Q_A é dividida por 2 pelo flip-flop B. Portanto, a saída Q_B é um quarto da frequência da entrada de clock original. Os tempos de atraso de propagação não são mostrados nos diagramas de temporização.




◀ FIGURA 7–38

Exemplo do uso de dois flip-flops J-K para dividir a frequência de clock por 4. Q_A é metade da frequência de CLK e Q_B é um quarto da mesma.

Conectando flip-flops dessa forma, obtemos uma divisão de frequência por 2^n , onde n é o número de flip-flops. Por exemplo, três flip-flops dividem a frequência de clock por $2^3 = 8$; quatro flip-flops dividem a frequência de clock por $2^4 = 16$; e assim por diante.

 
EXEMPLO 7–10

Determine a forma de onda f_{out} para o circuito dado na Figura 7–39 quando uma onda quadrada de 8 kHz for aplicada na entrada de clock do flip-flop A.



▲ FIGURA 7–39

Solução Os três flip-flops são conectados para dividir a frequência de entrada por oito ($2^3 = 8$) e a forma de onda de f_{out} é mostrada na Figura 7–40. Como esses flip-flops são disparados na borda positiva, as saídas mudam na borda positiva do clock. Ocorre um pulso de saída para cada oito pulsos de entrada, assim a frequência de saída é 1 kHz. As formas de onda de Q_A e Q_B também são mostradas.

 


▲ FIGURA 7-40

 Problema relacionado Quantos flip-flops são necessários para dividir uma frequência por trinta e dois?

Contagem

Uma outra aplicação importante de flip-flops é os contadores digitais, os quais serão abordados em detalhes no Capítulo 8. O conceito é ilustrado na Figura 7-41. Os flip-flops são do tipo J-K disparados pela borda negativa. Os dois flip-flops estão inicialmente *resetados*. O flip-flop A comuta na transição negativa de cada pulso de clock. A saída Q do flip-flop A é o clock do flip-flop B, assim cada vez que Q_A faz uma transição de nível ALTO para nível BAIXO, o flip-flop B muda de estado (toggle). As formas de onda resultante de Q_A e Q_B são mostradas na figura.



► FIGURA 7-41


Flip-flops usados para gerar uma sequência de contagem binária. São mostradas dois ciclos (00, 01, 10, 11).

Observe a sequência de Q_A e Q_B na Figura 7-41. Antes do pulso de clock 1, $Q_A = 0$ e $Q_B = 0$; após o pulso de clock 1, $Q_A = 1$ e $Q_B = 0$; após o pulso de clock 2, $Q_A = 0$ e $Q_B = 1$; e após o pulso de clock 3, $Q_A = 1$ e $Q_B = 1$. Se tomarmos Q_A como sendo o bit menos significativo, uma sequên-

cia de 2 bits é produzida enquanto os flip-flops recebem clocks. Essa sequência binária se repete a cada quatro pulsos de clock, conforme mostrado no diagrama de temporização visto na Figura 7-41. Portanto, os flip-flops realizam uma contagem de 0 a 3 (00, 01, 10, 11) e então retornam para 0 começando a sequência novamente.

 
EXEMPLO 7-11

Determine as formas de onda de saída em relação ao clock para Q_A , Q_B e Q_C no circuito visto na Figura 7-42 e mostre a sequência binária representada por essas formas de onda.



▲ FIGURA 7-42

 Solução O diagrama de temporização da saída é mostrado na Figura 7-43. Observe que as saídas mudam na borda negativa dos pulsos de clock. As saídas passam pela sequência binária 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111, conforme indicado.



▲ FIGURA 7-43

Problema relacionado Quantos flip-flops são necessários para produzir uma sequência binária que representa os números decimais de 0 a 15?

SEÇÃO 7-4 REVISÃO


1. Como é denominado o grupo de flip-flops que armazena dados?
2. Quantos flip-flops J-K devem ser conectados para funcionar como um dispositivo divisor por 2?
3. Quantos flip-flops são necessários para produzir um dispositivo divisor por 64?

CD com arquivos
MultiSIM (inglês)

SISTEMAS DIGITAIS

FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES

9ª edição

 

FLOYD

