



Universidade Federal da Fronteira Sul
Curso de Ciência da Computação
Campus Chapecó

Caminho de Dados e Controle (datapath and control)

Prof. Luciano L. Caimi
lcaimi@uffs.edu.br

► Tipos e Caract. dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Temporização

1. SDs Assíncronos:

- ✓ Não possuem um sinal de relógio para prover o cadenciamento das operações
- ✓ As operações são vistas como eventos encadeados (ou independentes)
- ✓ Possui um custo maior em termos de recursos, pois é necessário implementar protocolos de comunicação entre os blocos do sistema
- ✓ São tolerantes a variações na temporização
- ✓ São mais difíceis de projetar (difícil de garantir o funcionamento, após a fabricação)

► Tipos e Caract. dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Temporização

2. SDs Síncronos:

- ✓ Utilizam um sinal de relógio para prover o cadenciamento das operações
- ✓ O funcionamento é quebrado em passos denominados operações
- ✓ Cada operação geralmente leva um ciclo de relógio para ser realizada, mas há esquemas alternativos (ex.: chaining, pipelining)
- ✓ Em um ciclo de relógio uma ou mais operações podem ser realizadas simultaneamente
- ✓ As técnicas de projeto existentes permitem abstrair-se detalhes do comportamento

► Tipos e Caract. dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Aplicação

1. Sistemas Digitais de Aplicação Específica (ASICs)
2. Sistemas Digitais de Propósito Geral
3. Sistemas Digitais Programáveis para uma Classe de Aplicações

► Tipos e Caract. dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Aplicação

1. Sistemas Digitais de Aplicação Específica (ASICs)

- ✓ Realizam somente um algoritmo (ou parte de um algoritmo)
- ✓ Oferecem pouca ou nenhuma programabilidade (i.e., alteração da funcionalidade)
- ✓ O projeto é feito de modo a otimizar a execução do algoritmo implementado, visando a aplicação específica (máximo desempenho com o mínimo custo e eventualmente, mínimo consumo de energia)
- ✓ Exemplos: codificadores/decodificadores de imagens estáticas (jpeg etc) ou dinâmicas (mpeg, H.264/AVC etc)

► Tipos e Caract. dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Aplicação

2. Sistemas Digitais de Propósito Geral:

- ✓ Podem ser programados para executar (virtualmente) qualquer algoritmo
- ✓ Para tanto, são projetados para realizar um conjunto de instruções
- ✓ São otimizados para realizar o conjunto de instruções para o qual são projetados (e não um algoritmo ou uma classe de algoritmo)
- ✓ Exemplos: microprocessadores (CPUs)

► Tipos e Caract. dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Aplicação


3. Sistemas Digitais Programáveis para uma Classe de Aplicações:

- ✓ Podem ser programados para executar uma função ou um algoritmo pertencente a uma determinada classe.
- ✓ São projetados e otimizados para realizar um conjunto de instruções apropriado à classe de problema a que se destinam
- ✓ Exemplos: microcontroladores, DSPs (*Digital Signal Processors*) e GPUs (*Graphic Processing Units*)

Projeto de Sistemas Digitais




► Modelo Bloco Operativo / Controle

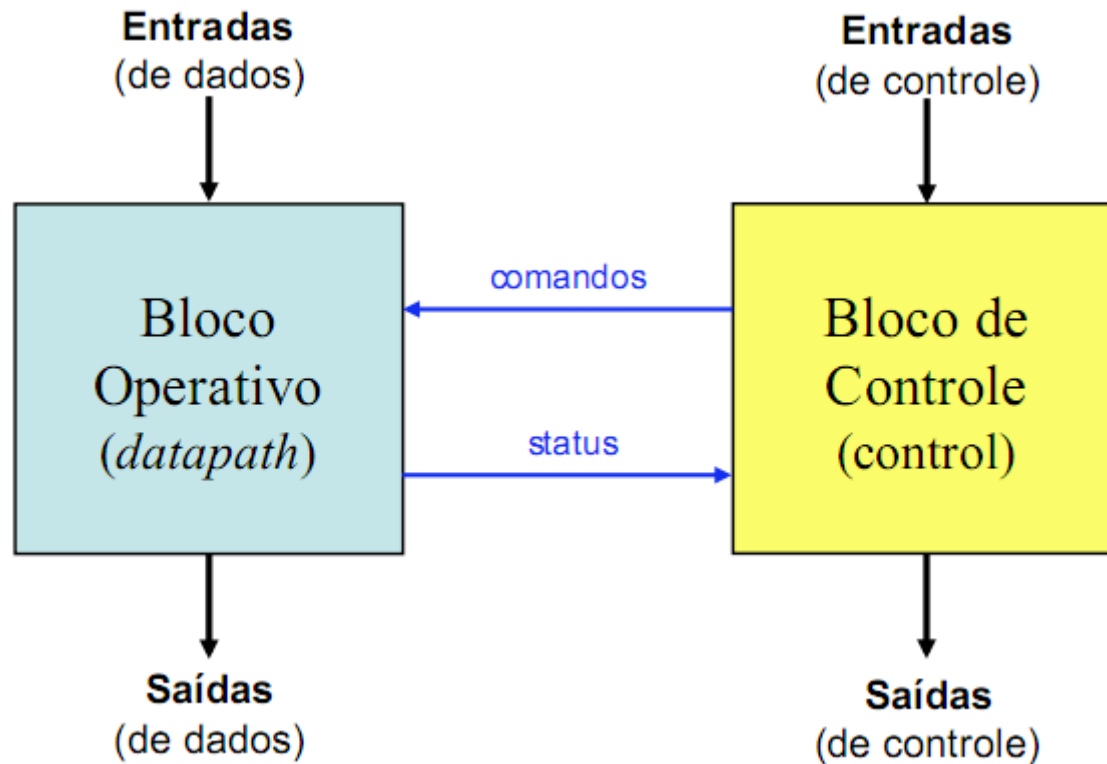

Projeto de Sistemas Digitais



► Modelo Bloco Operativo / Controle

 


Bloco Operativo:

- ✓ Realiza transformações sobre dados, geralmente provenientes do ambiente externo
- ✓ As transformações são realizadas em um ou mais passos, cada passo demorando um ciclo de relógio
- ✓ Gera sinais de “status” que são usados pelo Bloco de Controle para definir a sequência de operações a serem realizadas (às vezes são chamados de “flags”)

Projeto de Sistemas Digitais



► Modelo Bloco Operativo / Controle

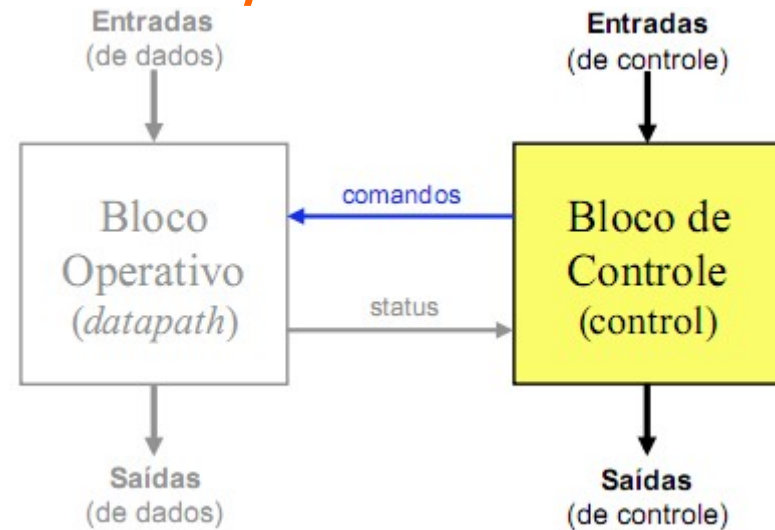


Bloco de Controle:

- ✓ Gera comandos, que são sinais de controle na ordem necessária p/ que o B.O. realize os passos desejados
- ✓ Recebe sinais de controle do ambiente externo, podendo ser desde um simples “iniciar” até um código de operação (“opcode”, dos processadores)
- ✓ Pode gerar uma ou mais saídas de controle para se comunicar com outros sistemas digitais (p. ex.: “done”, “bus request”, “ack”)

Projeto de Sistemas Digitais




► Componentes no nível RT

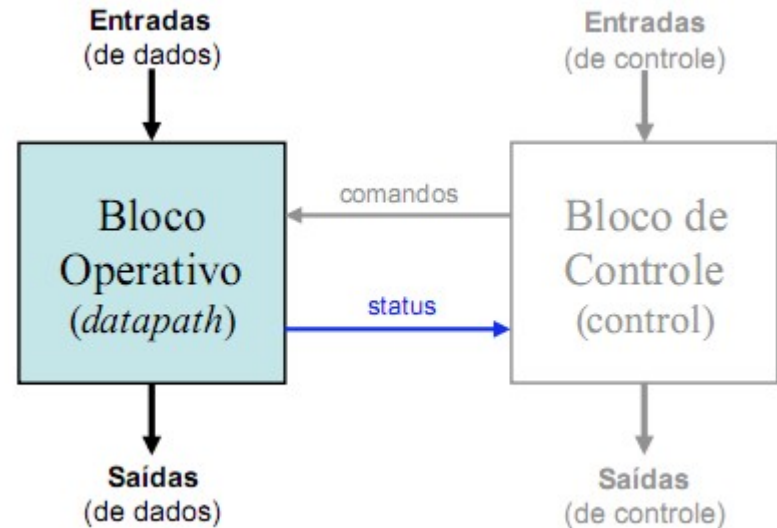

Bloco Operativo:

- ✓ Unidades Funcionais (UFs). Exemplos: somadores, subtratores, deslocadores, multiplicadores, UFs combinadas (somadores/subtratores, ULAs)
- ✓ Elementos de armazenamento: registradores, banco de registradores (vários registradores, mas com limitação de portas de entrada/saída), memórias RAM
- ✓ Rede de interconexão: fios, multiplexadores, barramentos + buffers tri-state


► Componentes no nível RT

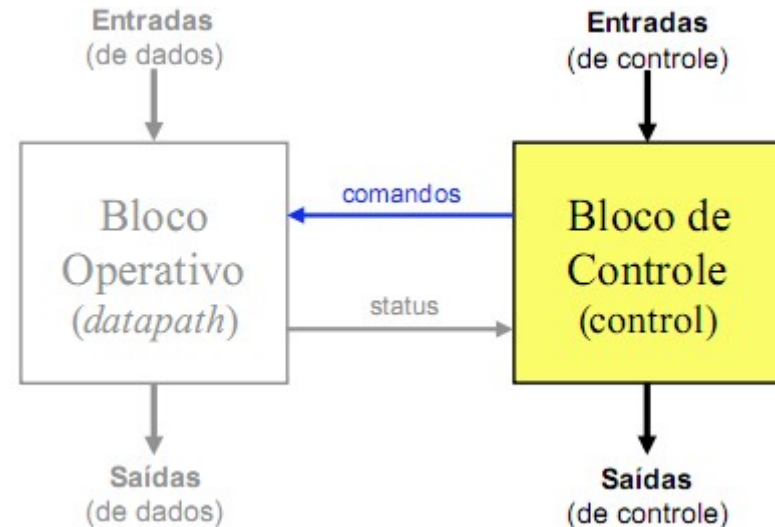

Bloco de Controle:

- ✓ Implementado por uma ou mais FSMs usando um dos seguintes métodos:
 - Hardwired: registrador de estados + circuitos lógicos ou
 - Usando ROM: registrador de estados + circuito comb. + um ou mais blocos ROM ou
 - Microprogramada: registrador-contador + circuito comb. + um ou mais blocos ROM (subcaso da anterior...)


► Modelo de Projeto

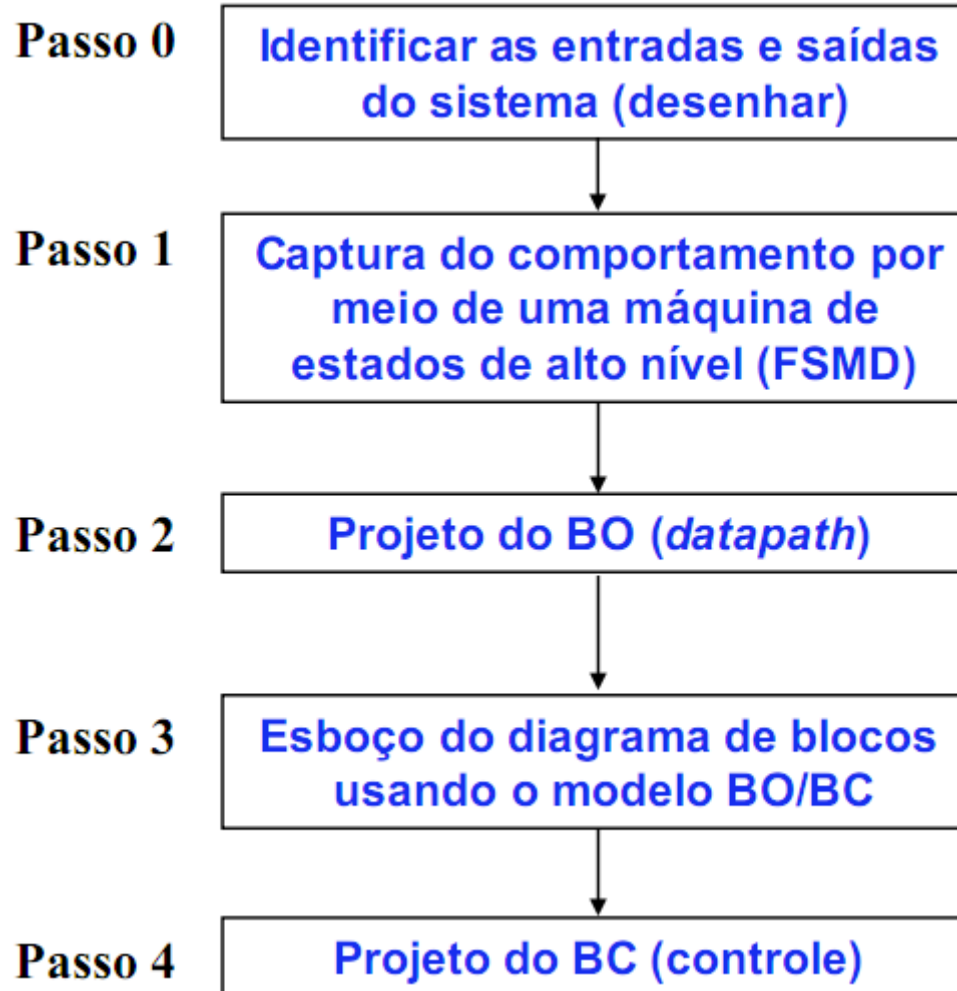

► Projetando um Sistema Digital

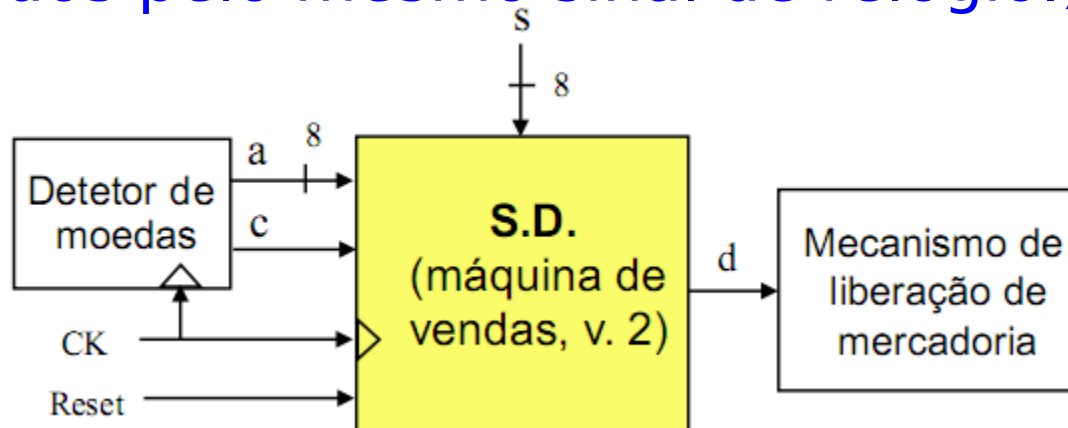Exemplo: máquina de vendas

Necessita-se de uma máquina de vendas capaz de gerenciar a venda de (apenas) um tipo de mercadoria, doravante denominada “item”. Esta máquina possui um detetor de moedas que provê um sinal de 1 bit chamado “c”, o qual vale “1” durante um ciclo de relógio quando uma moeda é detetada. (O controle da máquina de vendas e o seu detetor de moedas são sincronizados pelo mesmo sinal de relógio.)



Projeto de Sistemas Digitais




► Projetando um Sistema Digital

Exemplo: máquina de vendas

O detector também possui um registrador de 8 bits no qual ele armazena o valor da moeda inserida, em centavos. Este registrador é carregado somente quando o sinal “c” sobe. A saída deste registrador é entrada pra máquina de vendas, sendo chamada “a”.

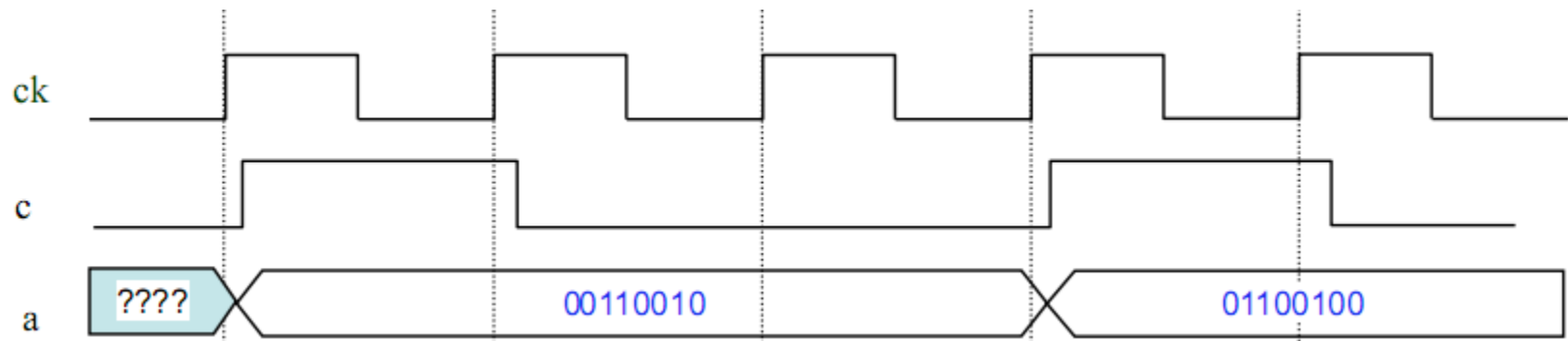Exemplo de sincronismo dos sinais “c” e “a” (detecção de uma moeda de 50 centavos e depois, de uma moeda de 1 real, supondo um relógio lento...)




Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

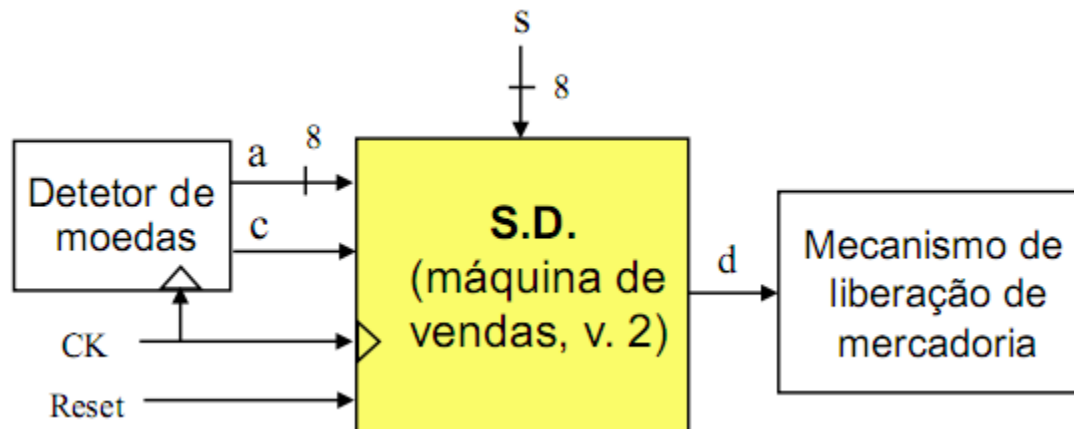Exemplo: máquina de vendas

A máquina possui ainda uma entrada de 8 bits denominada “s”, pela qual o proprietário pode definir o preço (unitário) da mercadoria. (Assuma que o valor correspondente ao preço permanece estável em “s” durante a operação normal.)



Projeto de Sistemas Digitais




► Projetando um Sistema Digital

Exemplo: máquina de vendas

Uma vez que o sistema digital identifica moedas cujo valor seja igual ou maior que o preço do item, ele “seta” o valor do sinal de saída “d” (que tem um bit) durante um ciclo de relógio, causando a liberação de um item.

O Sistema não fornece troco.


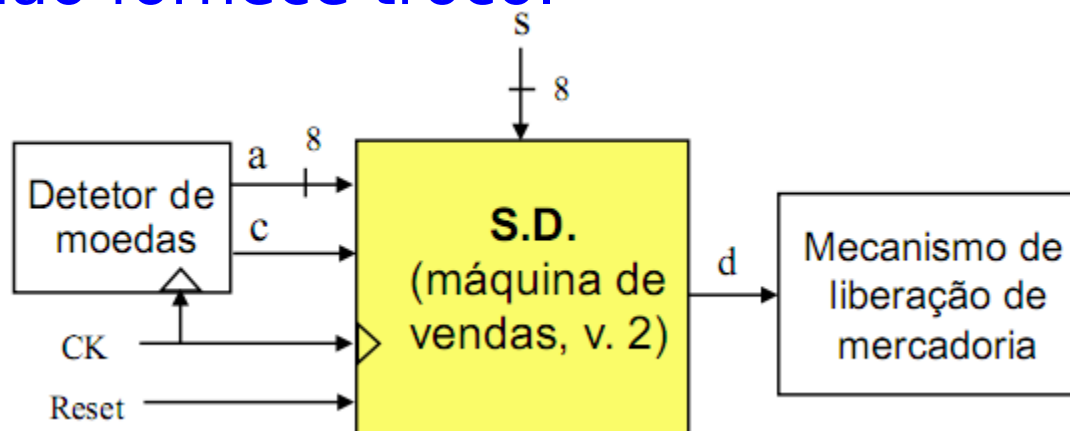


Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

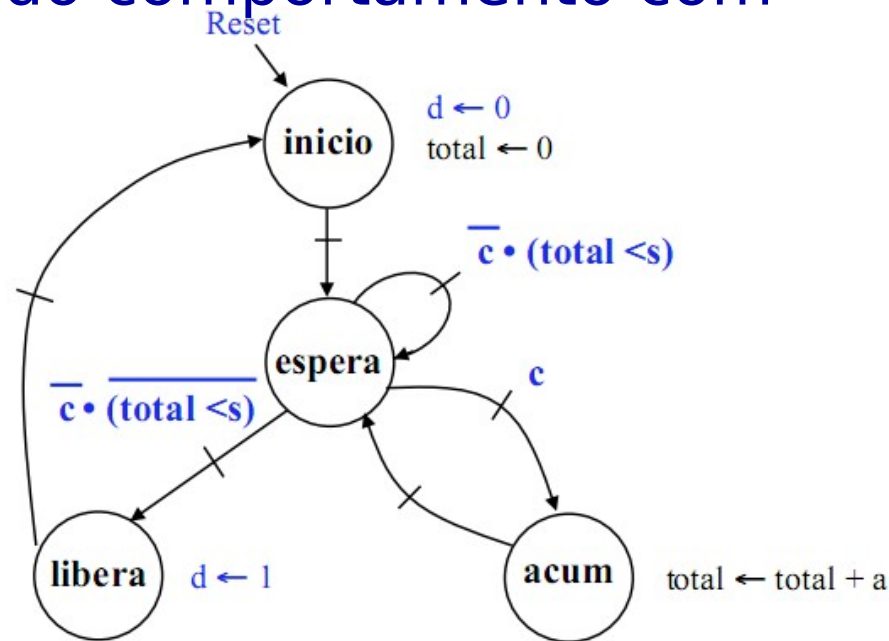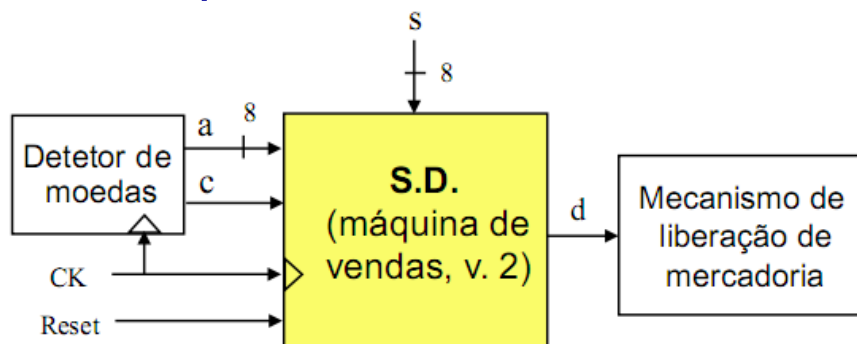Exemplo 1: Passo 1 (captura do comportamento com FSMD)



Pergunta:

Em termos práticos, existe alguma limitação quanto à duração do período do relógio?

OBS:

Condições para troca de estados em azul (junto às arestas), atribuições de controle também em azul (junto aos estados)


Atribuições e operações com dados em preto, junto aos respectivos estados

Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

 Exemplo 1: Passo 1 (captura do comportamento com FSMD)



Entradas: **c** (1 bit), **a** (8 bits), **s** (8 bits)

Saídas: **d** (1 bit)

Variáveis internas ou locais: **total** (8 bits)


OBS: em primeira aproximação, pode-se assumir que cada variável interna é mapeada para um registrador.

Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

Exemplo 1: Passo 2 (projeto do BO)

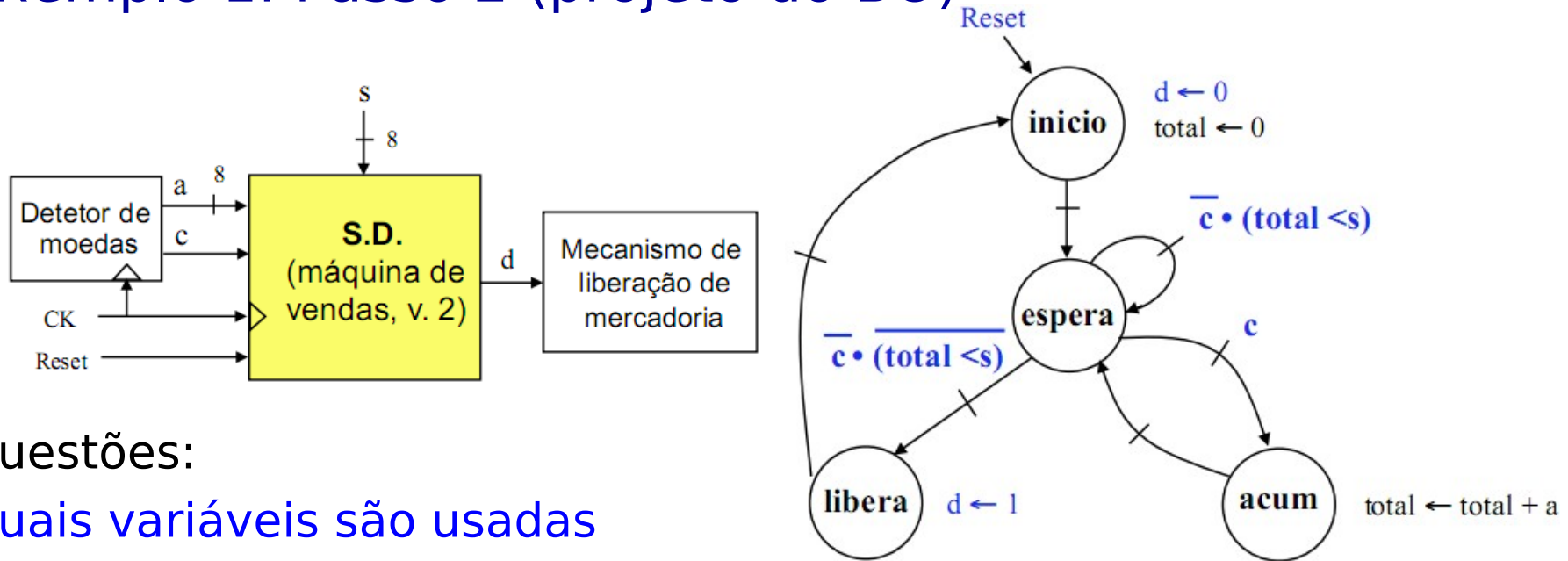

Questões:

Quais variáveis são usadas para armazenar dados?

Apenas uma variável: “total” (note que “a” é uma entrada)


Logo, teremos um registrador denominado “total” para esta variável

Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

Exemplo 1: Passo 2 (projeto do BO)

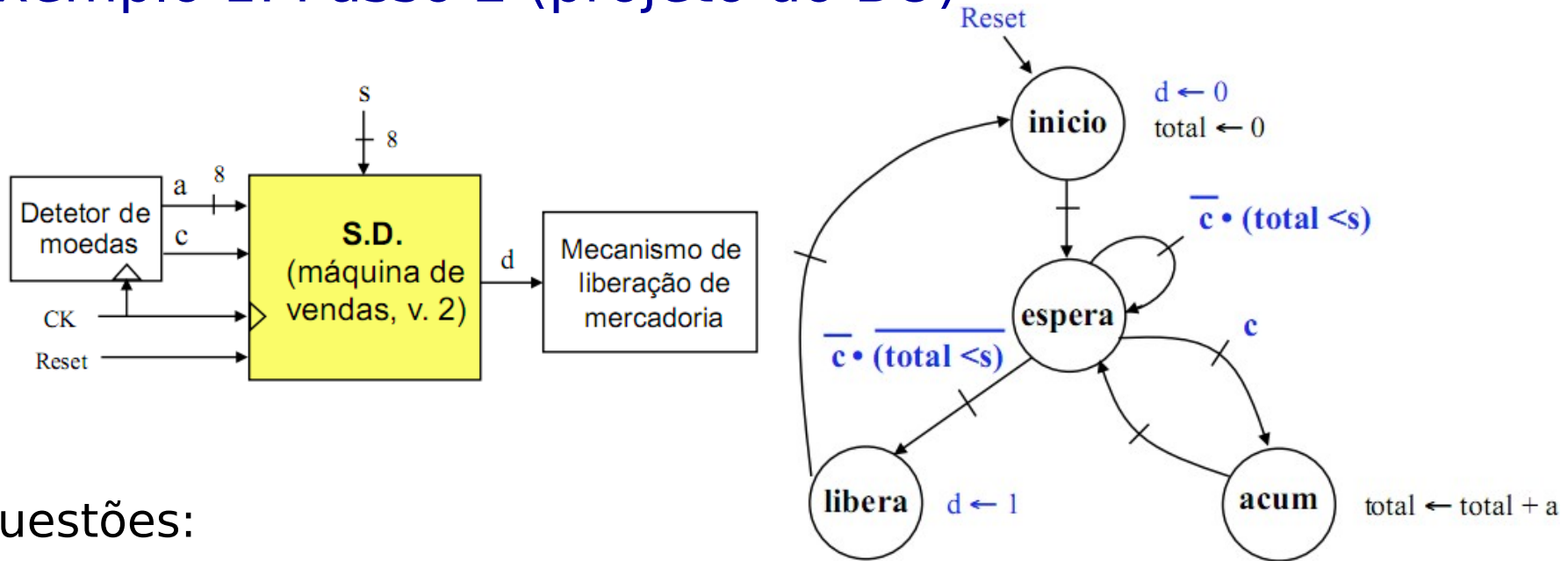

Questões:



Quais operações são realizadas sobre dados (incluindo-se as condições)?

- Uma adição para números de 8 bits ($total \leftarrow total + a$)
- Uma comparação entre “total” e “s”, ambos com 8 bits.

Projeto de Sistemas Digitais

► Projetando um Sistema Digital

Exemplo 1: Passo 2 (projeto do BO)

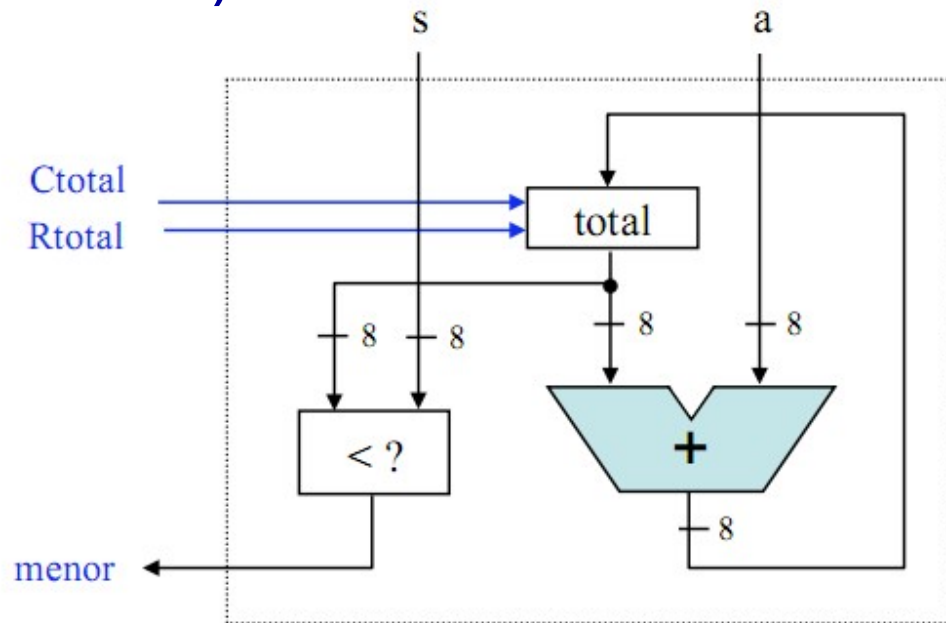 

Convenção:


Todos os registradores são cadenciados pelo sinal de relógio (ck).
Entretanto, para simplificar o desenho, o sinal de relógio está omitido.

Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

Exemplo 1: Passo 2 (projeto do BO)

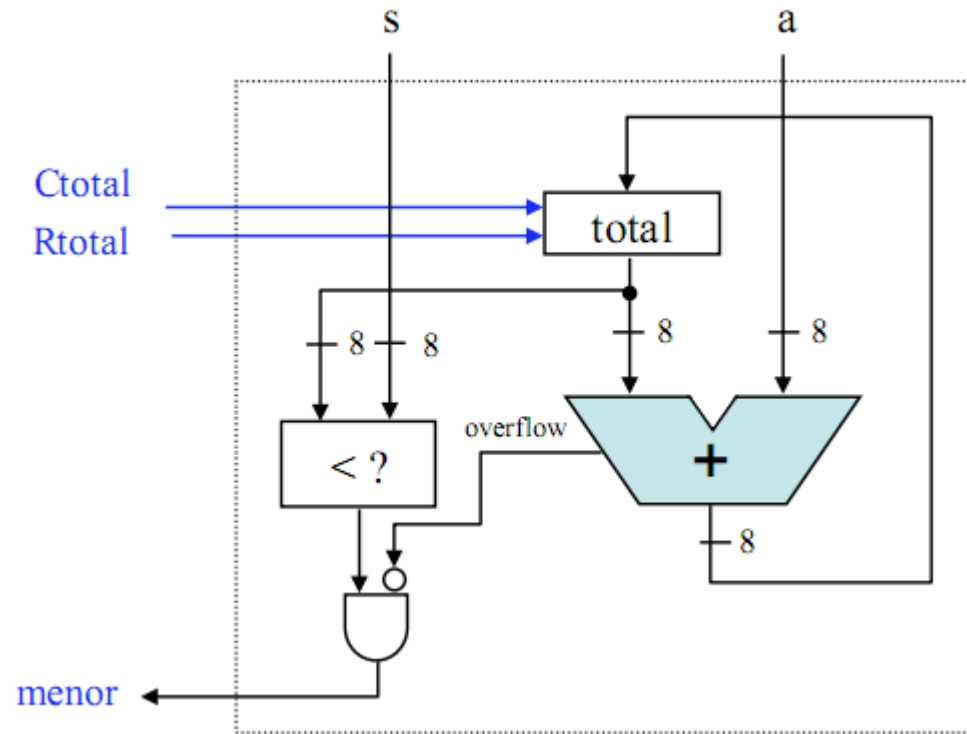


Previendo a possibilidade de ocorrência de overflow.

Projeto de Sistemas Digitais

► Projetando um Sistema Digital

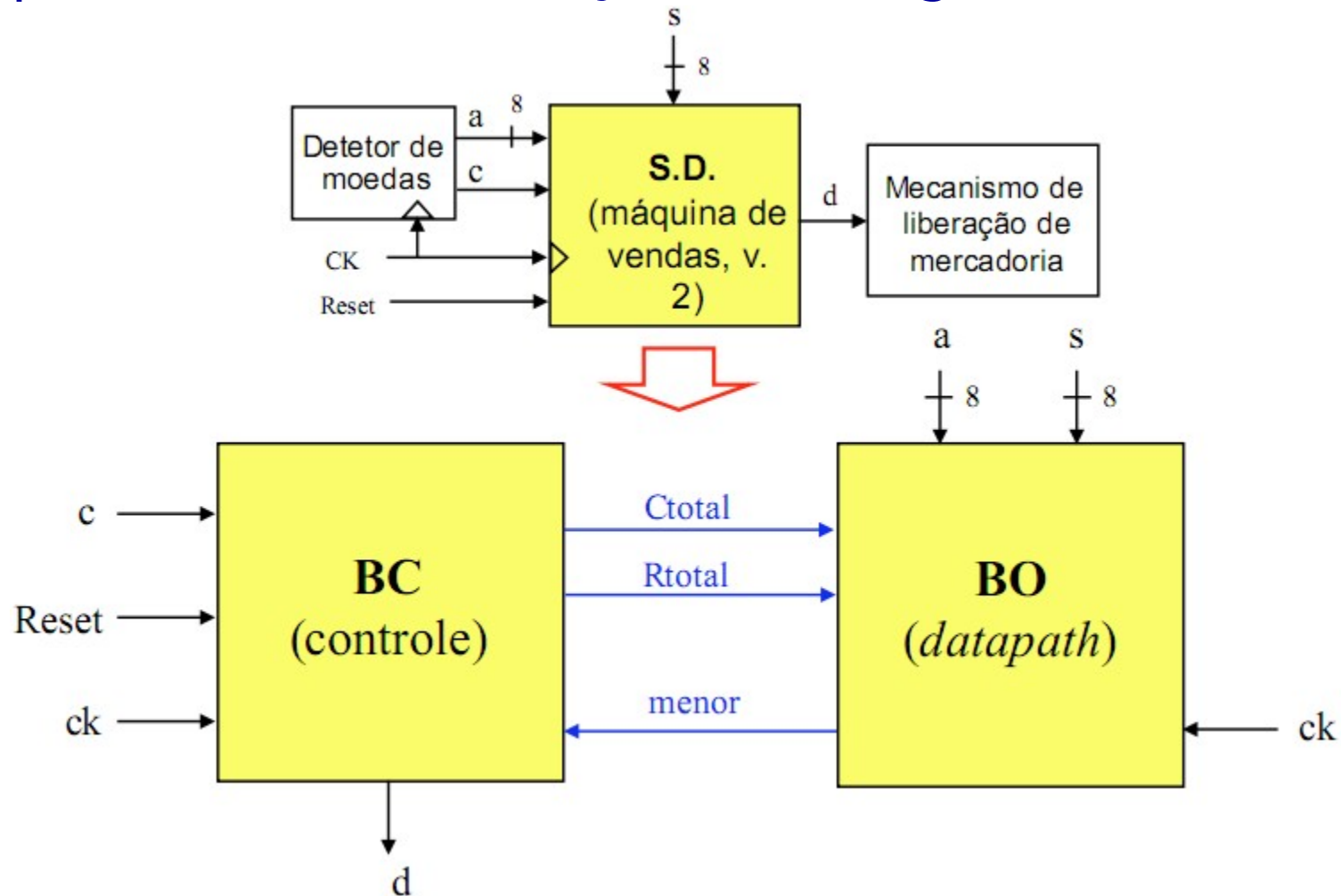Exemplo 1: Passo 3 (Esboçando o diagrama BO/BC)




Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

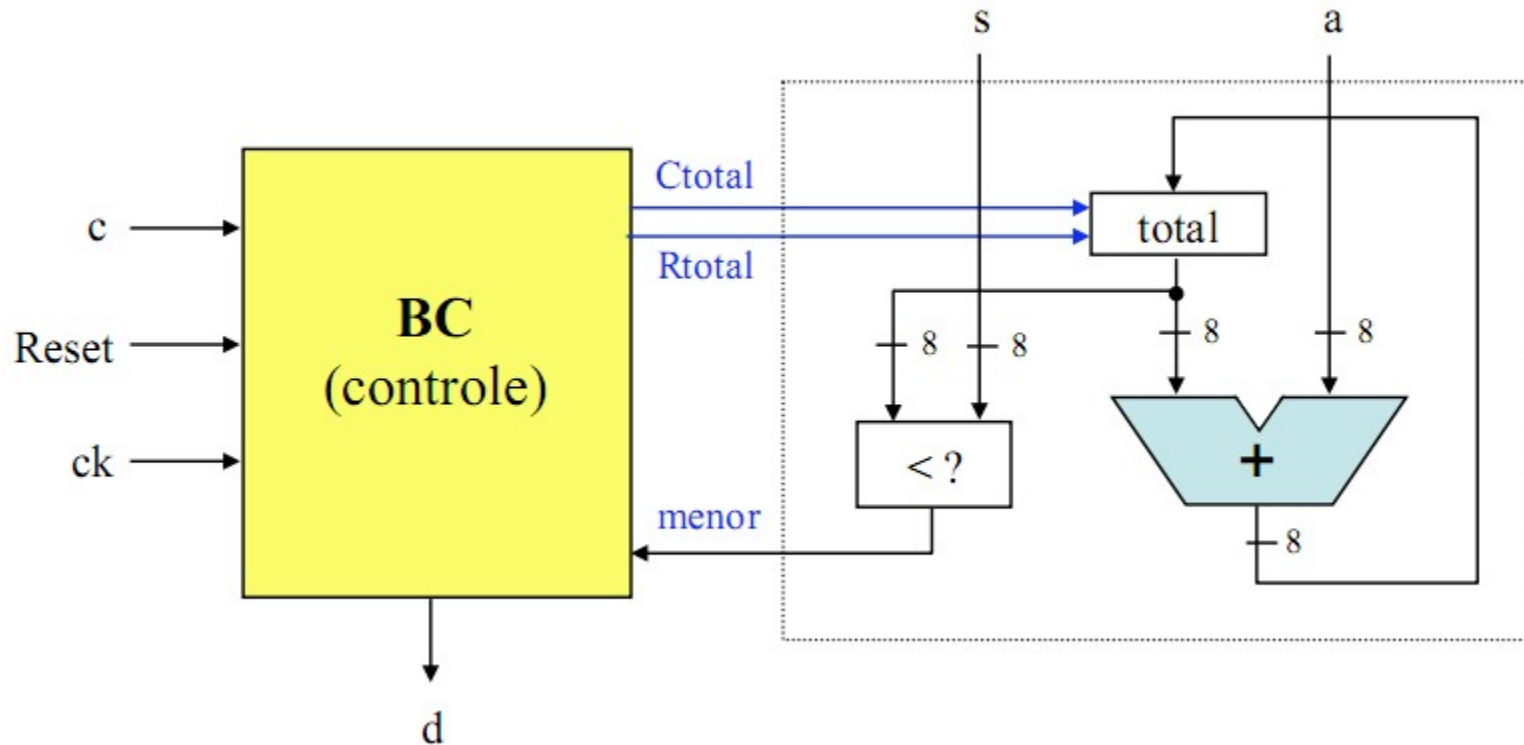
Exemplo 1: Passo 3 (diagrama BO/BC mais detalhado...)



Projeto de Sistemas Digitais

► Projetando um Sistema Digital

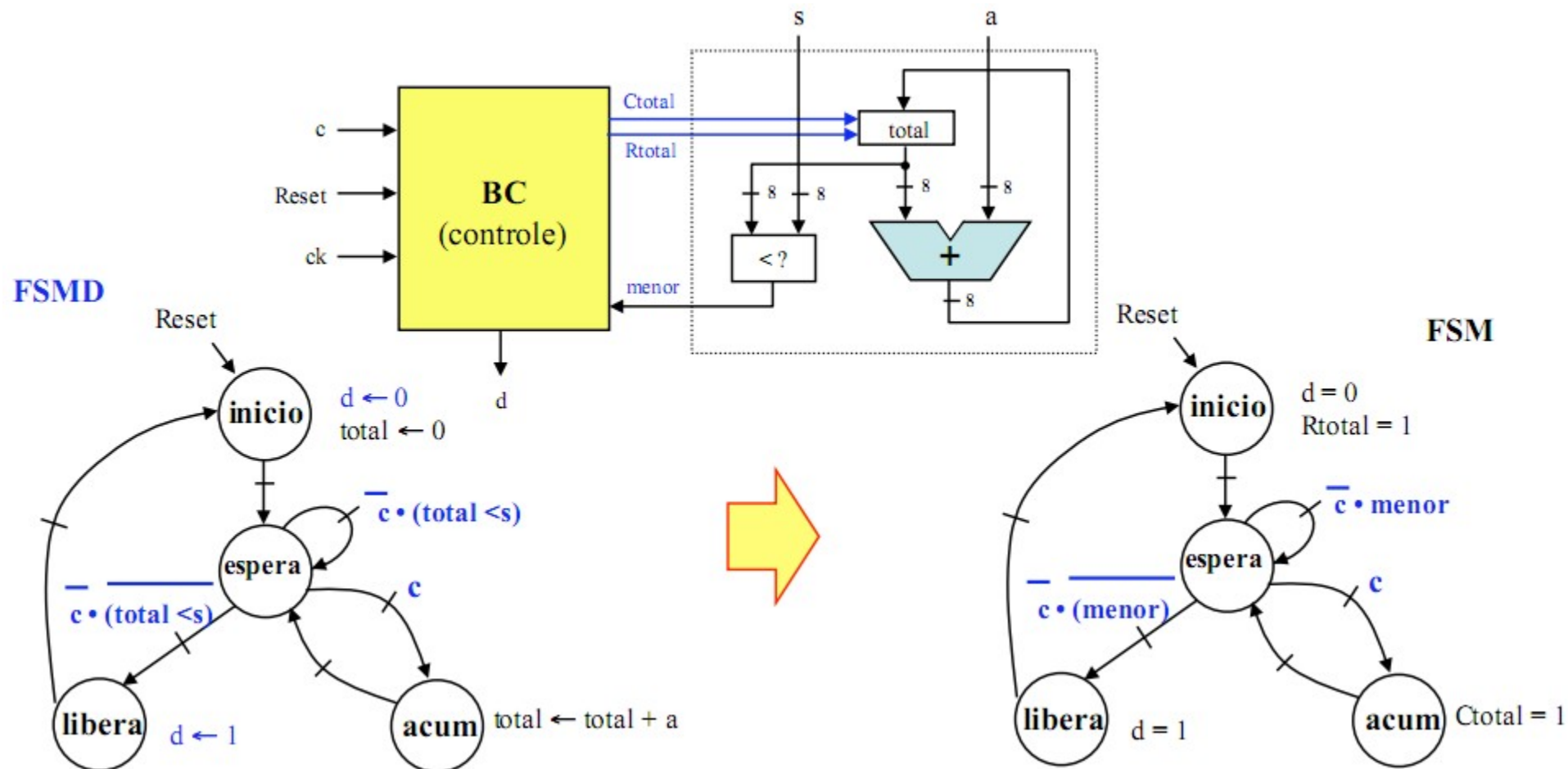Exemplo 1: Passo 4 (Derivando a FSM a partir do BO e da FSMD)



Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC)

FSM

 


Tabela de Transição de Estados

Estado atual	c	menor	Próximo estado
início	X	X	espera
espera	0	0	libera
espera	0	1	espera
espera	1	X	acum
acum	X	X	espera
libera	X	X	início

Projeto de Sistemas Digitais



► Projetando um Sistema Digital

Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC)

FSM


 
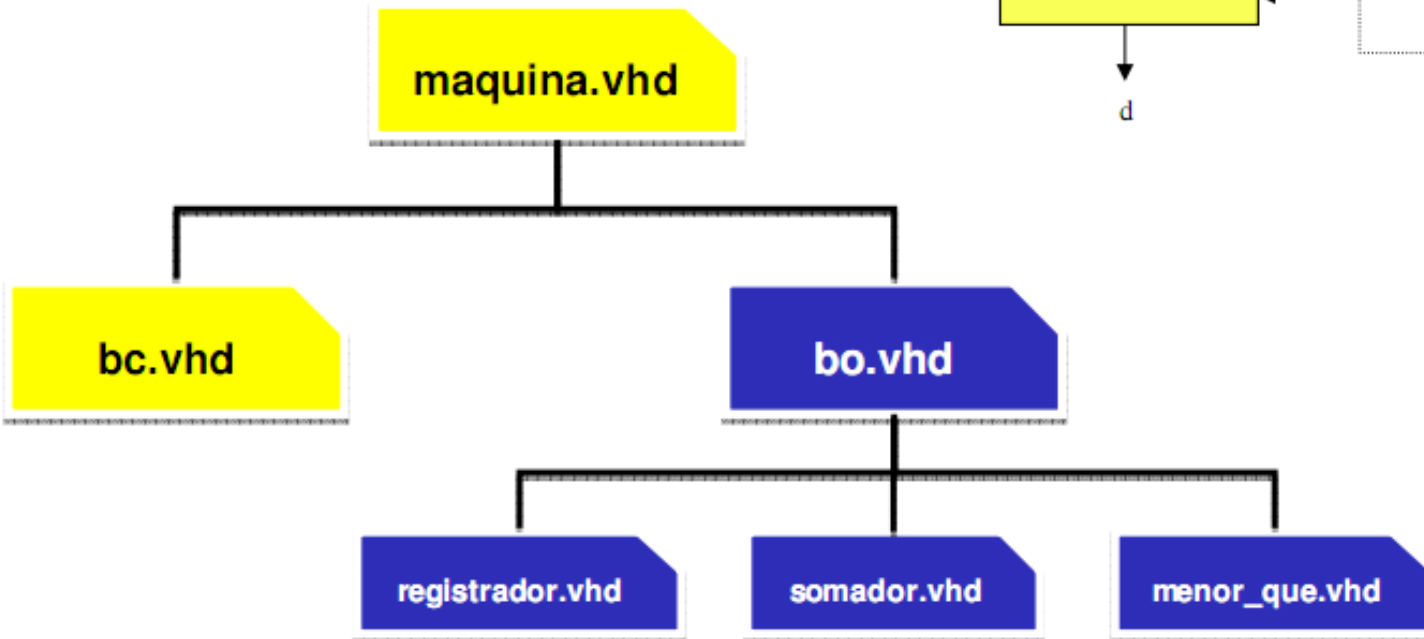


Tabela de Saídas

Estado	Rtotal	Ctotal	d
início	1	0	0
espera	0	0	0
acum	0	1	0
libera	0	0	1

Projeto de Sistemas Digitais

► Hierarquia de arquivos VHDL

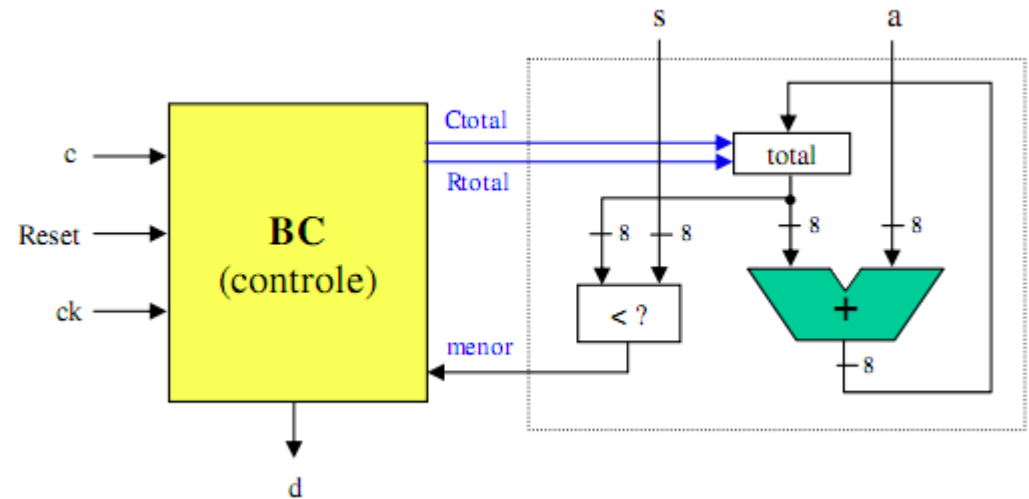

Projeto de Sistemas Digitais



► Bloco Operacional

ENTITY bo IS

```
PORT (clk, Ctotal, Rtotal : IN STD_LOGIC;  
      s, a : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);  
      menor : OUT STD_LOGIC);
```

END bo;

ARCHITECTURE estrutura OF bo IS

-- components

SIGNAL soma, total: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);


BEGIN

reg: registrador PORT MAP (clk, Ctotal, Rtotal, soma, total);

som: somador PORT MAP (total, a, soma);

men: menor_que PORT MAP (total, s, menor);

END estrutura;

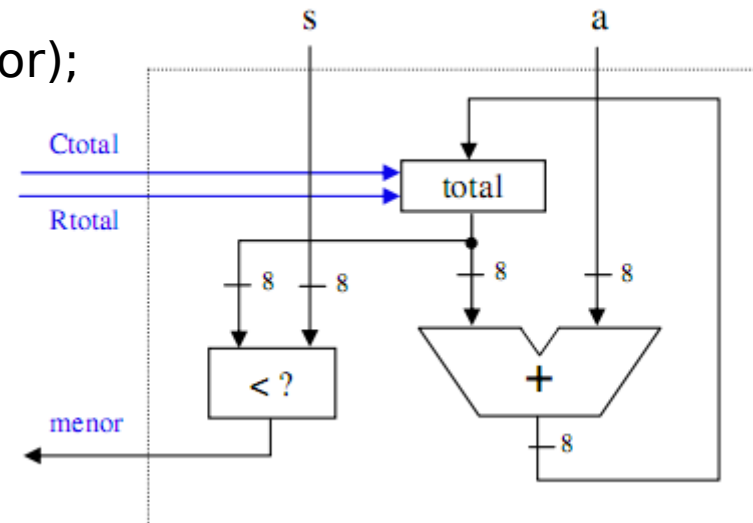

Projeto de Sistemas Digitais



► Registrador

ENTITY registrador IS

```
PORT (clk, carga, reset : IN STD_LOGIC;  
      d : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);  
      q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0));
```

END registrador;

ARCHITECTURE estrutura OF registrador IS

BEGIN

```
PROCESS(clk, reset)
```

```
BEGIN
```

```
IF(reset = '1') THEN
```

```
  q <= "00000000";
```


```
ELSIF(clk'EVENT AND clk = '1' AND carga = '1') THEN
```

```
  q <= d;
```

```
END IF;
```

```
END PROCESS;
```

```
END estrutura;
```

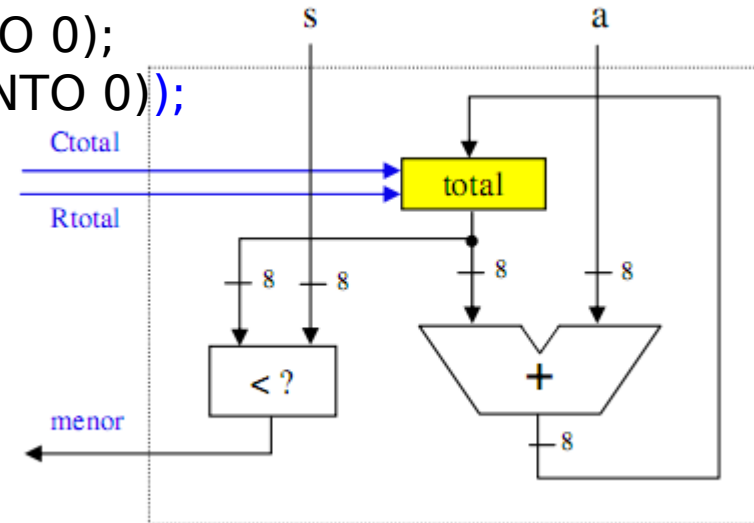

Projeto de Sistemas Digitais



► Somador

ENTITY somador IS

```
PORT ( a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
      s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
```


END somador;

ARCHITECTURE estrutura OF somador IS

BEGIN

```
s <= a + b;
```

END estrutura;

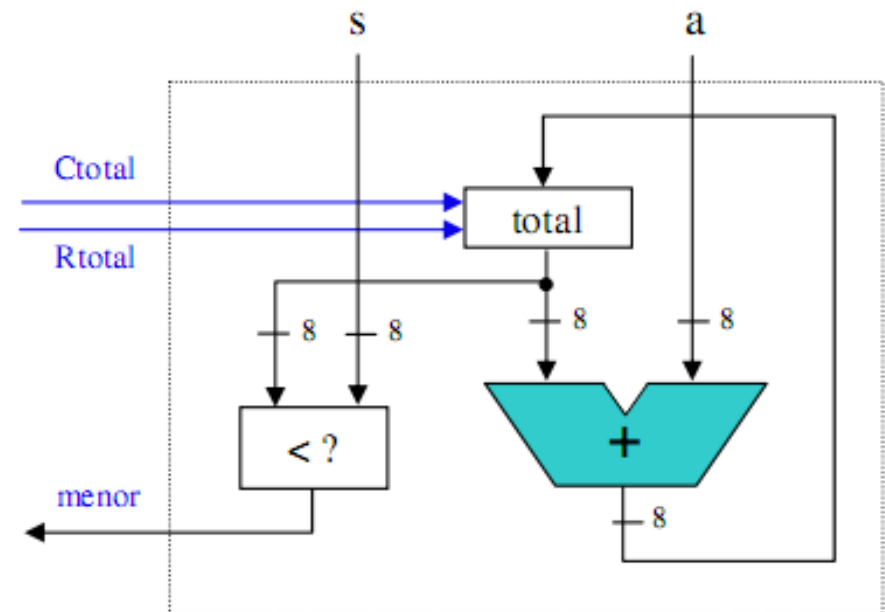

Projeto de Sistemas Digitais



► Comparador

ENTITY menor_que IS

PORT (a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
menor : OUT STD_LOGIC);


END menor_que;

ARCHITECTURE estrutura OF menor_que IS

BEGIN

menor <= '1' WHEN A < B ELSE '0';

END estrutura;

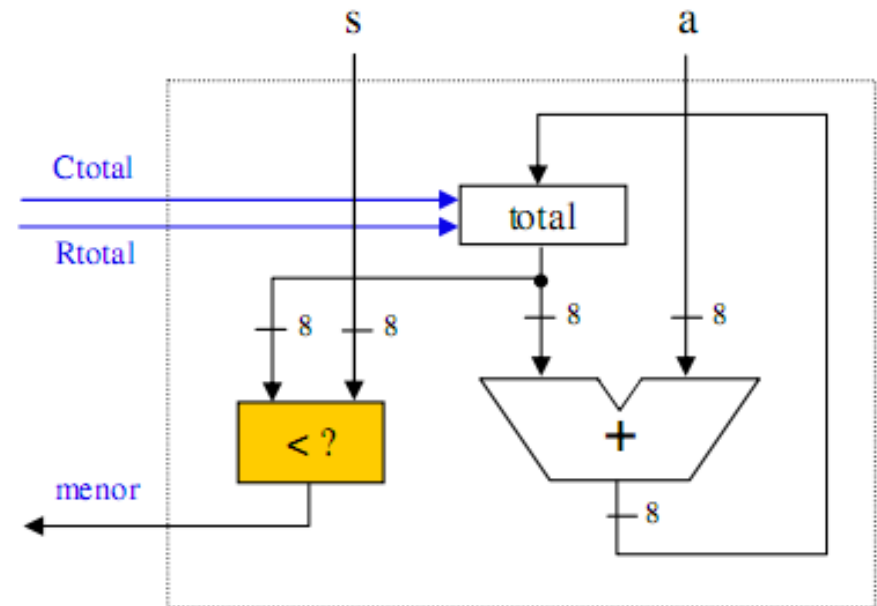

Projeto de Sistemas Digitais



► Bloco de Controle

ARCHITECTURE estrutura OF bc IS

TYPE state_type IS (INICIO, ESPERA, ACUM, LIBERA);

SIGNAL state: state_type;

BEGIN

-- Logica de proximo estado (e registrador de estado)

PROCESS (clk, Reset)

BEGIN

-- completar

END PROCESS;

-- Logica de saida


PROCESS (state)

BEGIN


-- completar

END PROCESS;

END estrutura;

 

Estado atual	c	menor	Próximo estado
início	X	X	espera
espera	0	0	libera
espera	0	1	espera
espera	1	X	acum
acum	X	X	espera
libera	X	X	início

 

Estado	Rtotal	Ctotal	d
início	1	0	0
espera	0	0	0
acum	0	1	0
libera	0	0	1

Projeto de Sistemas Digitais



► Bloco de Controle

PROCESS (clk, Reset)

BEGIN

if(Reset = '1') THEN state <= INICIO;

ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN

CASE state IS

WHEN INICIO =>

state <= ESPERA;

WHEN ESPERA =>

IF (c = '1') THEN

state <= ACUM;

ELSIF (menor = '0') THEN

state <= LIBERA;

ELSE

state <= ESPERA;

END IF;

WHEN ACUM =>

state <= ESPERA;


WHEN LIBERA =>

state <= INICIO;

END CASE;

END IF;

Estado atual	c	menor	Próximo estado
início	X	X	espera
espera	0	0	libera
espera	0	1	espera
espera	1	X	acum
acum	X	X	espera
libera	X	X	início

 

Projeto de Sistemas Digitais



► Bloco de Controle

PROCESS (state)

BEGIN

CASE state IS

WHEN INICIO =>

d <= '0';

Rtotal <= '1';

Ctotal <= '0';

WHEN ESPERA =>

d <= '0';

Rtotal <= '0';

Ctotal <= '0';

WHEN ACUM =>

d <= '0';

Rtotal <= '0';

Ctotal <= '1';

WHEN LIBERA =>

d <= '1';


Rtotal <= '0';

Ctotal <= '0';

END CASE;

END PROCESS;

Estado	Rtotal	Ctotal	d
início	1	0	0
espera	0	0	0
acum	0	1	0
libera	0	0	1

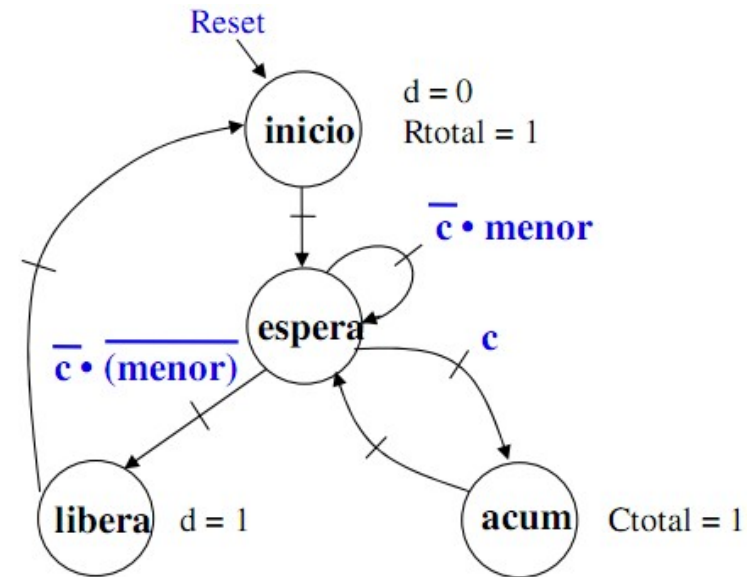

Projeto de Sistemas Digitais



► Bloco de Controle

ENTITY maquina IS

```
PORT (Reset, ck, c : IN STD_LOGIC;  
      s, a : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
      d : OUT STD_LOGIC);
```


END maquina;

ARCHITECTURE estrutura OF maquina IS

```
COMPONENT bo IS  
  -- completar  
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT bc IS  
  -- completar  
END COMPONENT;
```
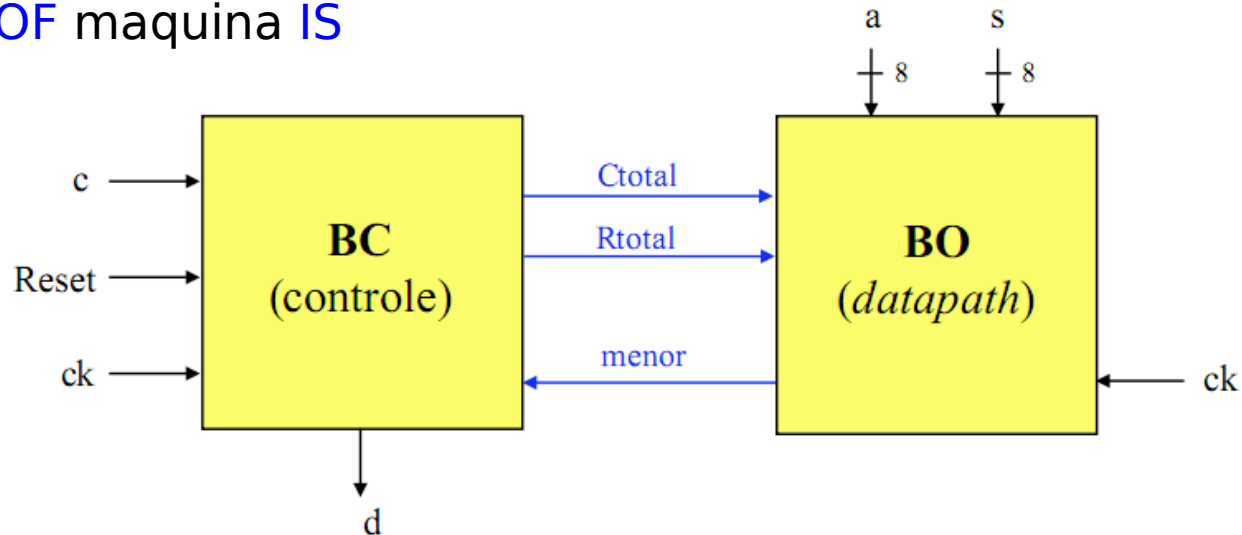
```
SIGNAL -- completar  
BEGIN  
  -- completar  
END estrutura;
```



Projeto de Sistemas Digitais



► Bloco de Controle

ENTITY maquina IS

```
PORT (Reset, ck, c : IN STD_LOGIC;  
      s, a : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);  
      d : OUT STD_LOGIC);
```

END maquina;

ARCHITECTURE estrutura OF maquina IS

COMPONENT bo IS

```
PORT (clk, Ctotal, Rtotal : IN STD_LOGIC;  
      s, a : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);  
      menor : OUT STD_LOGIC);
```

END COMPONENT;

COMPONENT bc IS

```
PORT (Reset, clk, c, menor : IN STD_LOGIC;  
      d, Ctotal, Rtotal : OUT STD_LOGIC);
```

END COMPONENT;


SIGNAL Ctotal, Rtotal, menor : STD_LOGIC;

BEGIN

b_operativo: bo PORT MAP (clk, Ctotal, Rtotal, s, a, menor);

b_controle: bc PORT MAP (Reset, clk, c, menor, d, Ctotal, Rtotal);


END estrutura;

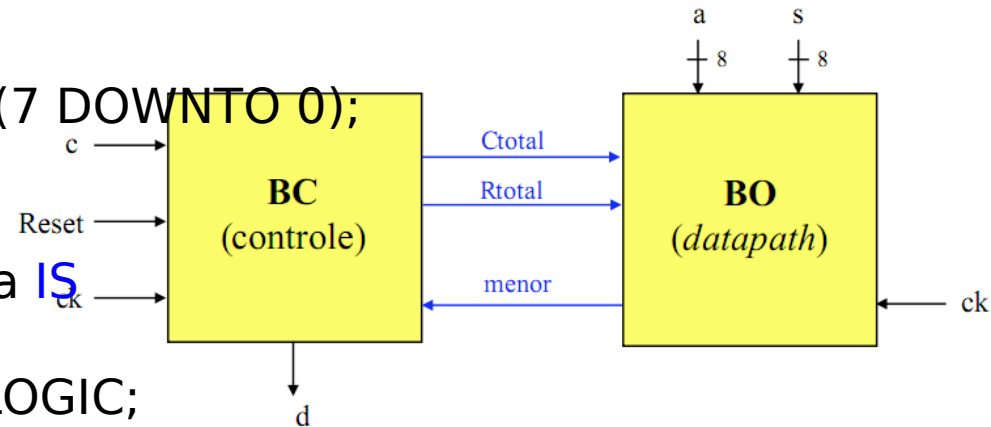

Projeto de Sistemas Digitais

► BO com Multiplexadores

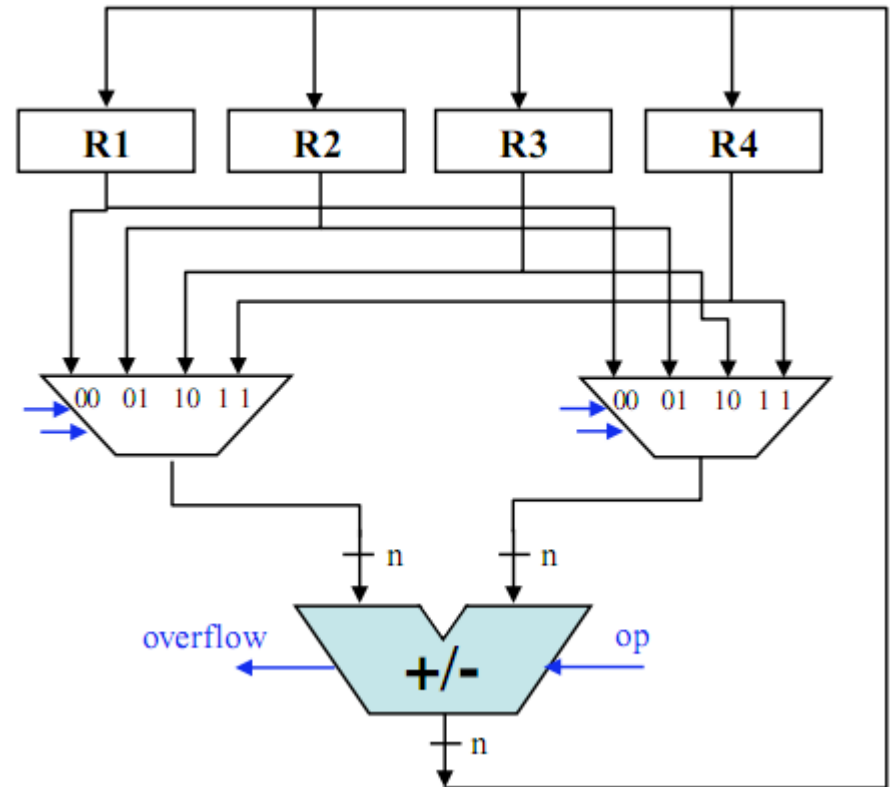São necessários 4 sinais para controlar o acesso a Unidade Funcional (UF)




Projeto de Sistemas Digitais



► BO com Multiplexadores

Porém:

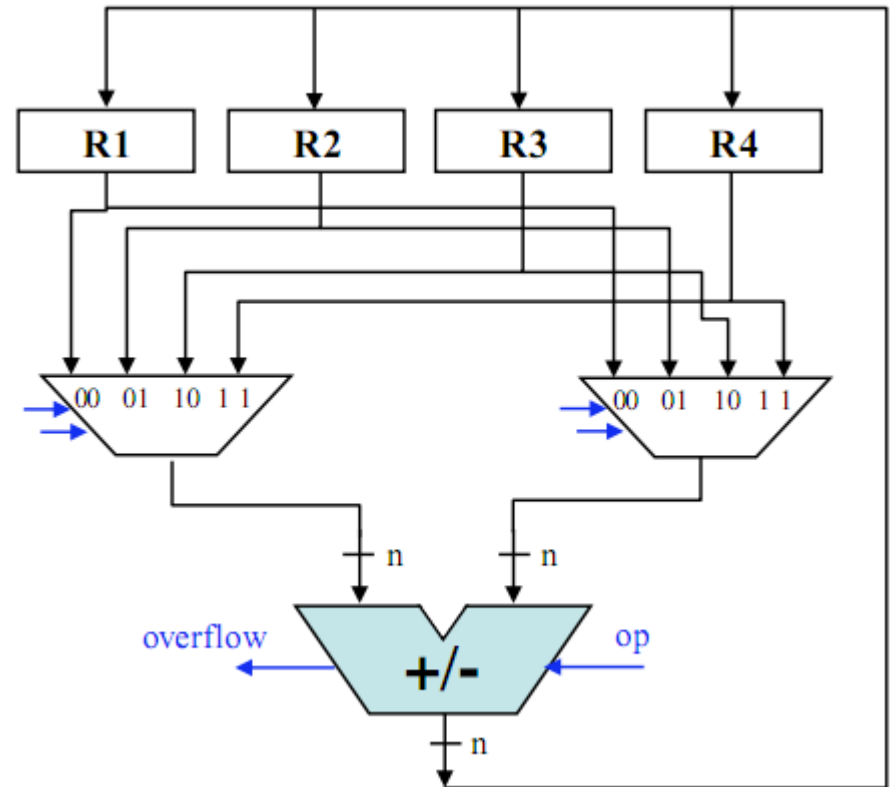
- Se qualquer registrador pode ser fonte ou destino de dados para ambas as entradas da UF
- E se somente dois registradores servem de operandos para a UF (a cada ciclo de relógio)



Projeto de Sistemas Digitais

► BO com Dispositivos Tri-State

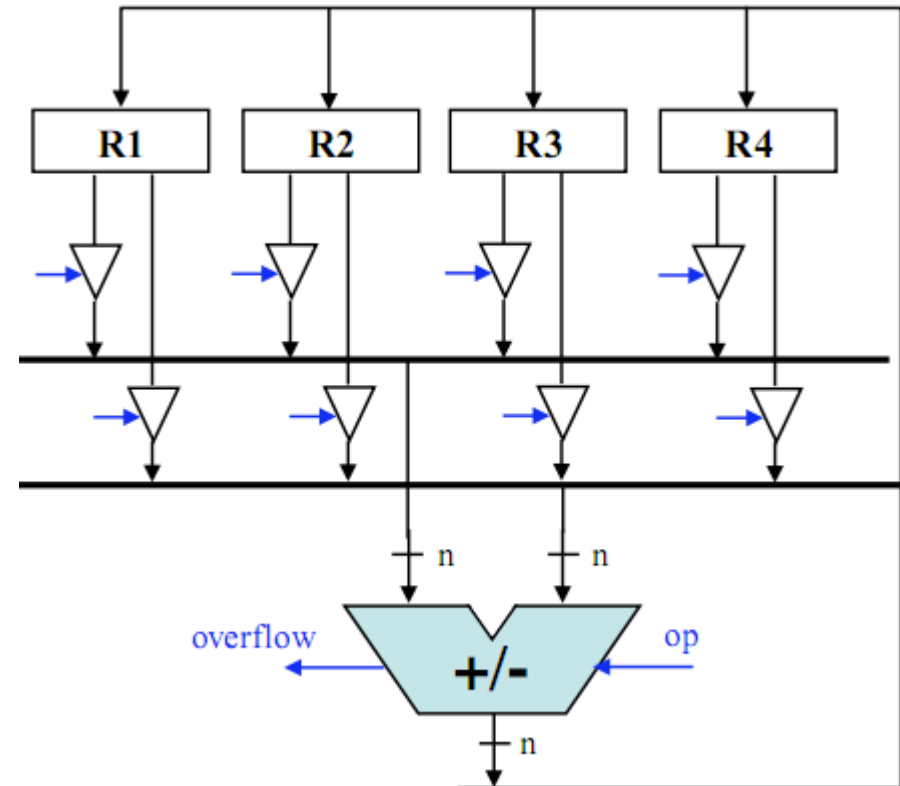- Então, é melhor usar barramentos (um por entrada da UF)!
- Usar chaves tri-state, pois somente um registrador pode escrever no barramento, por vez (i.e., por ciclo de relógio)




► Registradores x Banco de Registradores

- Se houver uma quantidade grande de registradores (≥ 4)
- Se somente um registrador está conectado a cada entrada da UF, por vez (i.e., por ciclo de relógio)
- Então, é possível reduzir custo da rede de interconexão agrupando os registradores em um “banco de registradores”

Projeto de Sistemas Digitais



► Registradores x Banco de Registradores

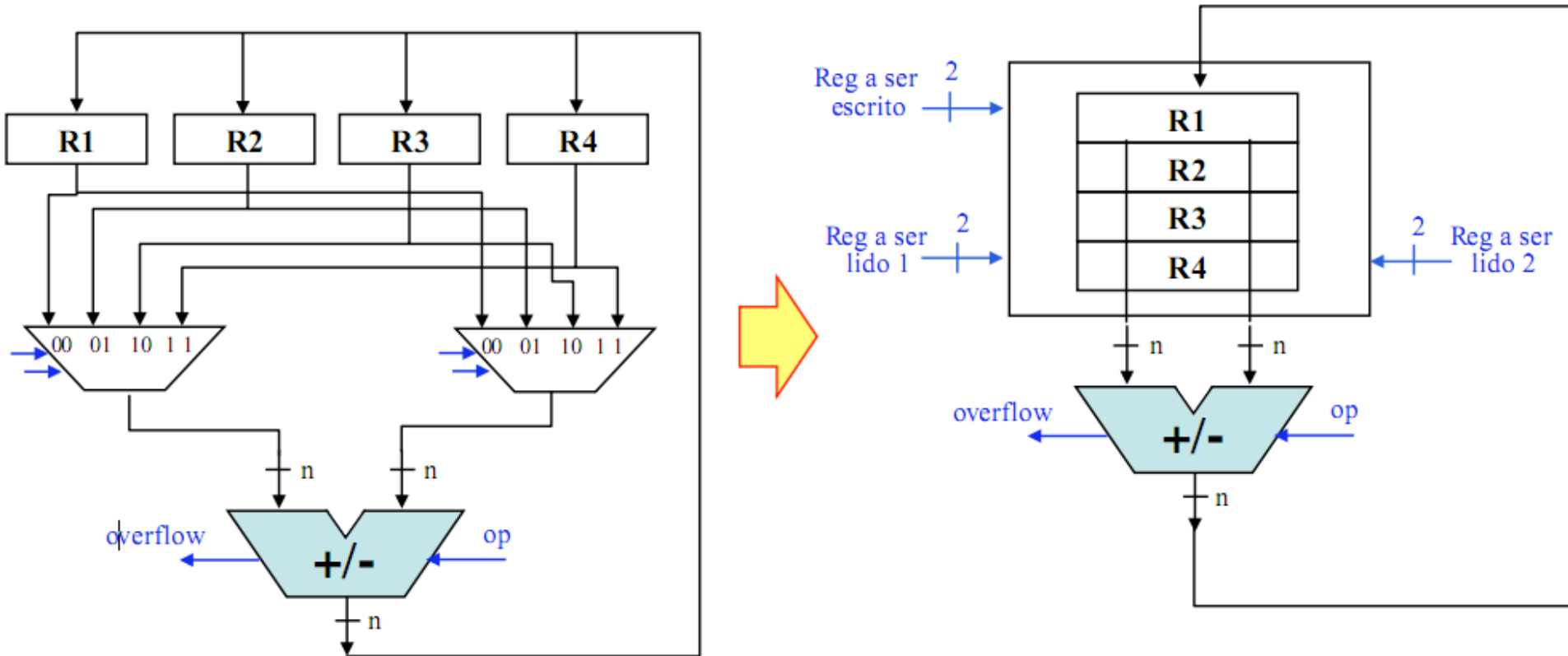


- 4 registradores
- 2 “portas” de leitura e 1 “porta” de escrita
- 2 bits de endereço por “porta”

Projeto de Sistemas Digitais



► Banco de Registradores

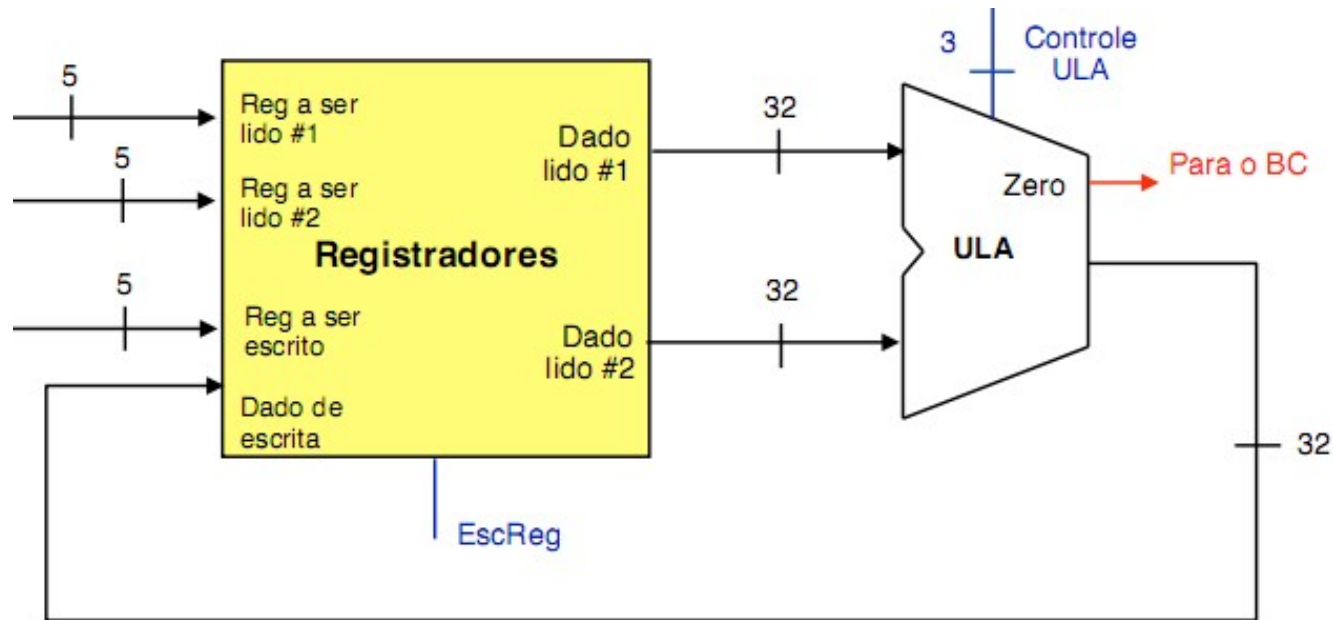Exemplo: Banco de registradores de um microprocessador




- 2 “portas” de leitura e 1 “porta” de escrita (há um sinal p/ habilitar escrita)
- Quantos registradores há neste banco de registradores?
- Qual o comprimento (ou tamanho) dos dados?

Projeto de Sistemas Digitais



► Banco de Registradores

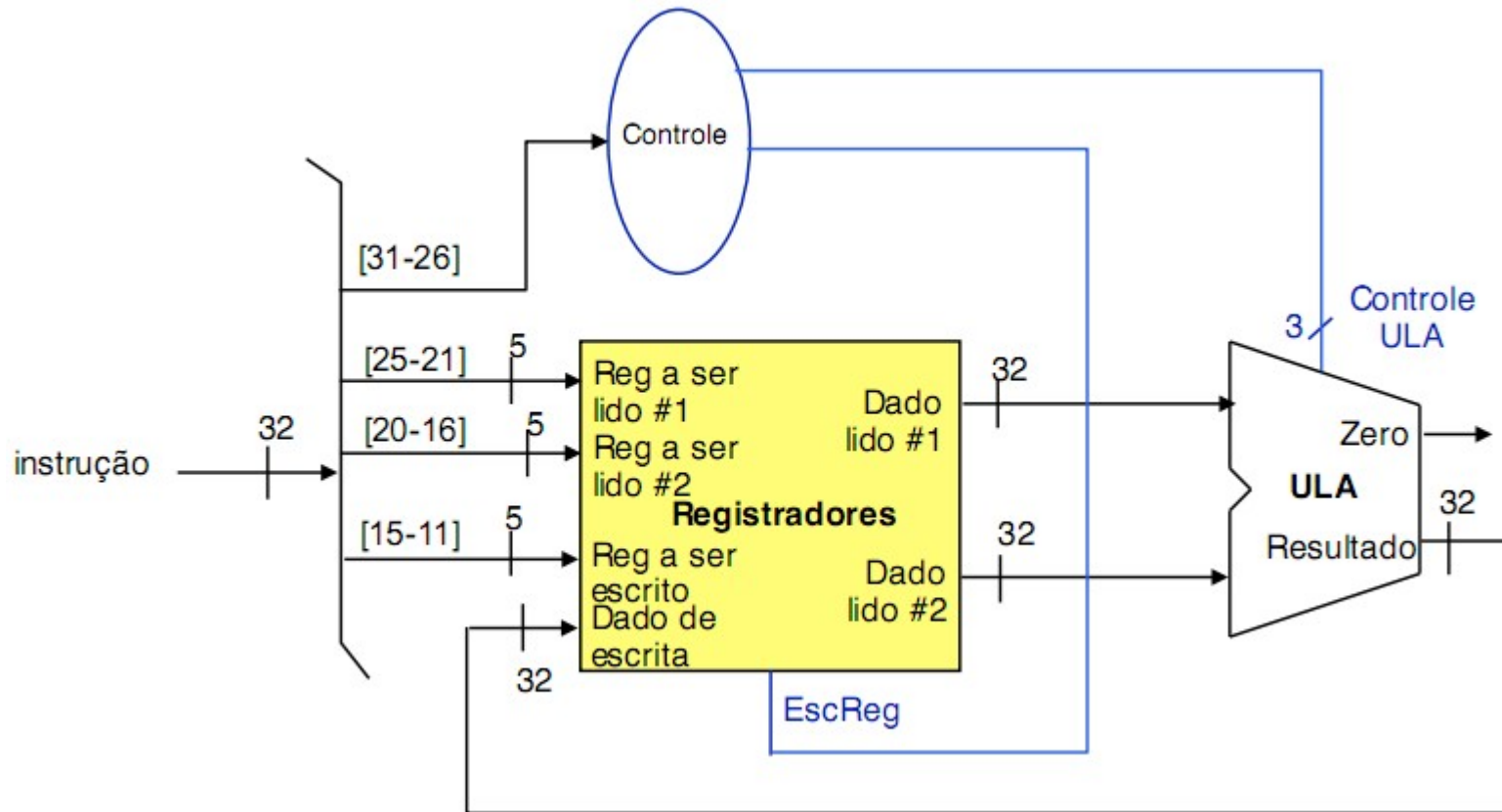Exemplo: Banco de registradores de um microprocessador



Projeto de Sistemas Digitais



► Conjunto de Instruções

Exemplo de instruções (microprocessador MIPS)


Instrução tipo R:

```
add $s1,$s2, $s3  
($s1 ← $s2 + $s3)
```




Instrução store word :
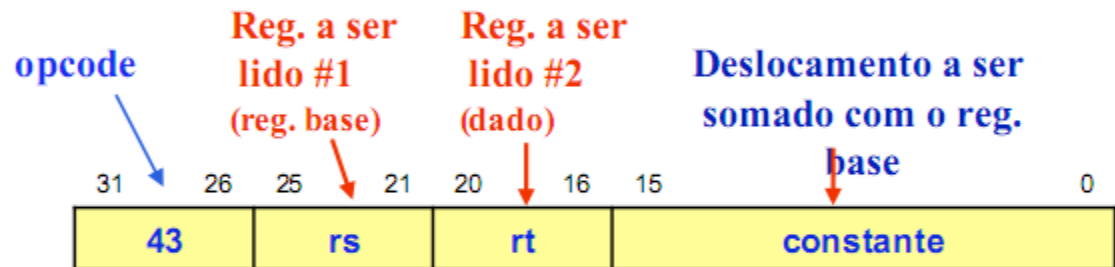
```
sw $s1, constante($s2)  
(Mem[$s2 + constante] ← $s1 )
```



Instrução load word:
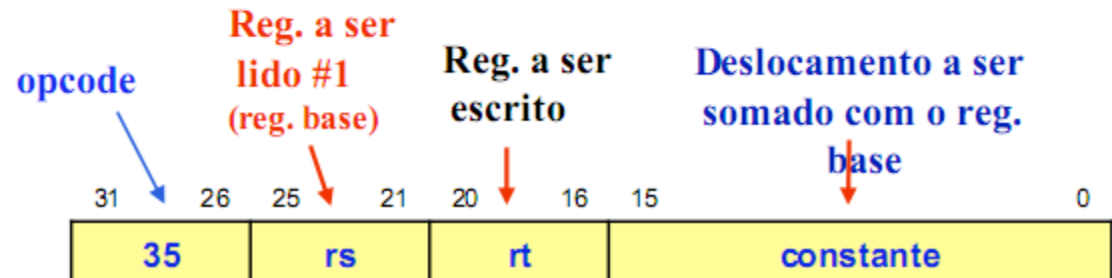
```
lw $s1, constante($s2)  
($s1 ← Mem[$s2 + constante] )
```




Projeto de Sistemas Digitais



► O Processador MIPS: BO + BC

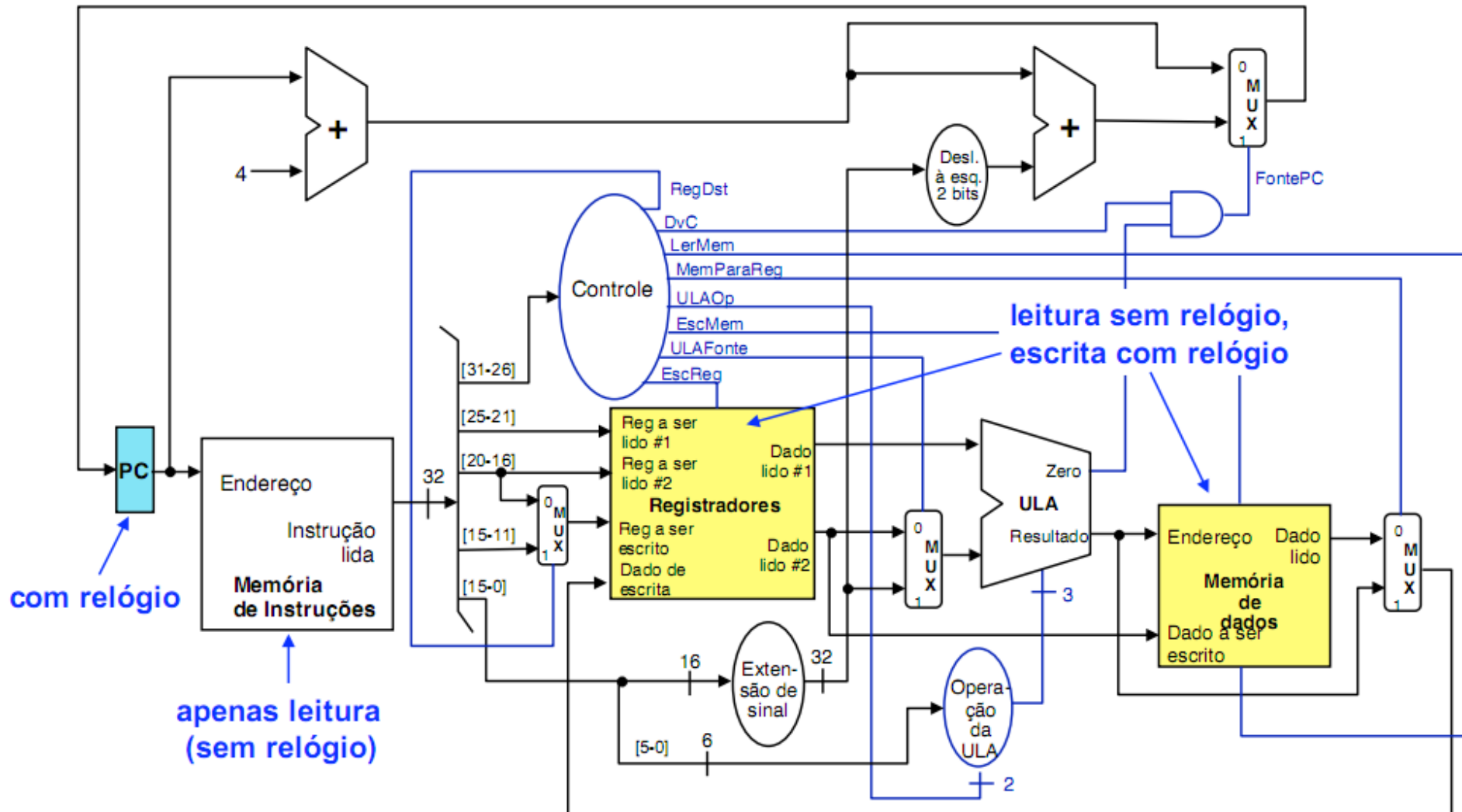Exemplo de instruções (microprocessador MIPS)



Projeto de Sistemas Digitais



► Execução de uma Instrução Tipo R

Seja uma instrução tipo R -> add \$t1, \$t2, \$t3:


Esta instrução pode ser executada em 4 etapas:

1. Busca da instrução (na memória de instruções) e incremento do PC
2. Leitura de dois registradores (no caso, \$t2 e \$t3, ou Rs e Rt) e geração dos sinais de controle para o resto do bloco operativo (decodificação da instrução)
3. Operação na ULA
4. Escrita (do resultado da operação realizada na ULA) no registrador destino (\$t1 ou Rd)

Como estes passos ocorrem dentro do mesmo ciclo de relógio (regime monociclo), a ordem real irá depender do atraso de cada componente.


Projeto de Sistemas Digitais

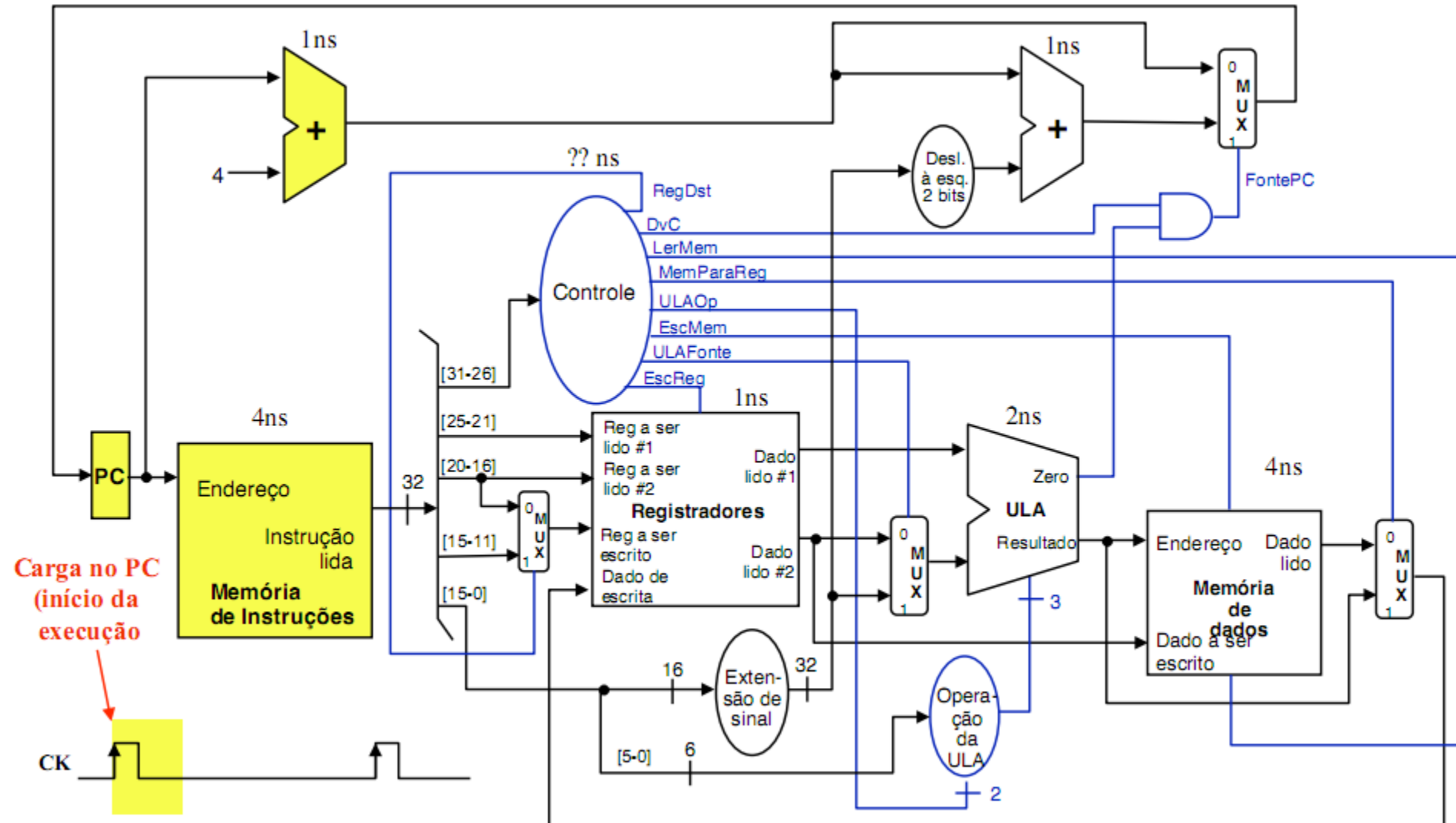► Instrução tipo R: busca da instrução busca da instrução e cálculo de PC+4




Projeto de Sistemas Digitais

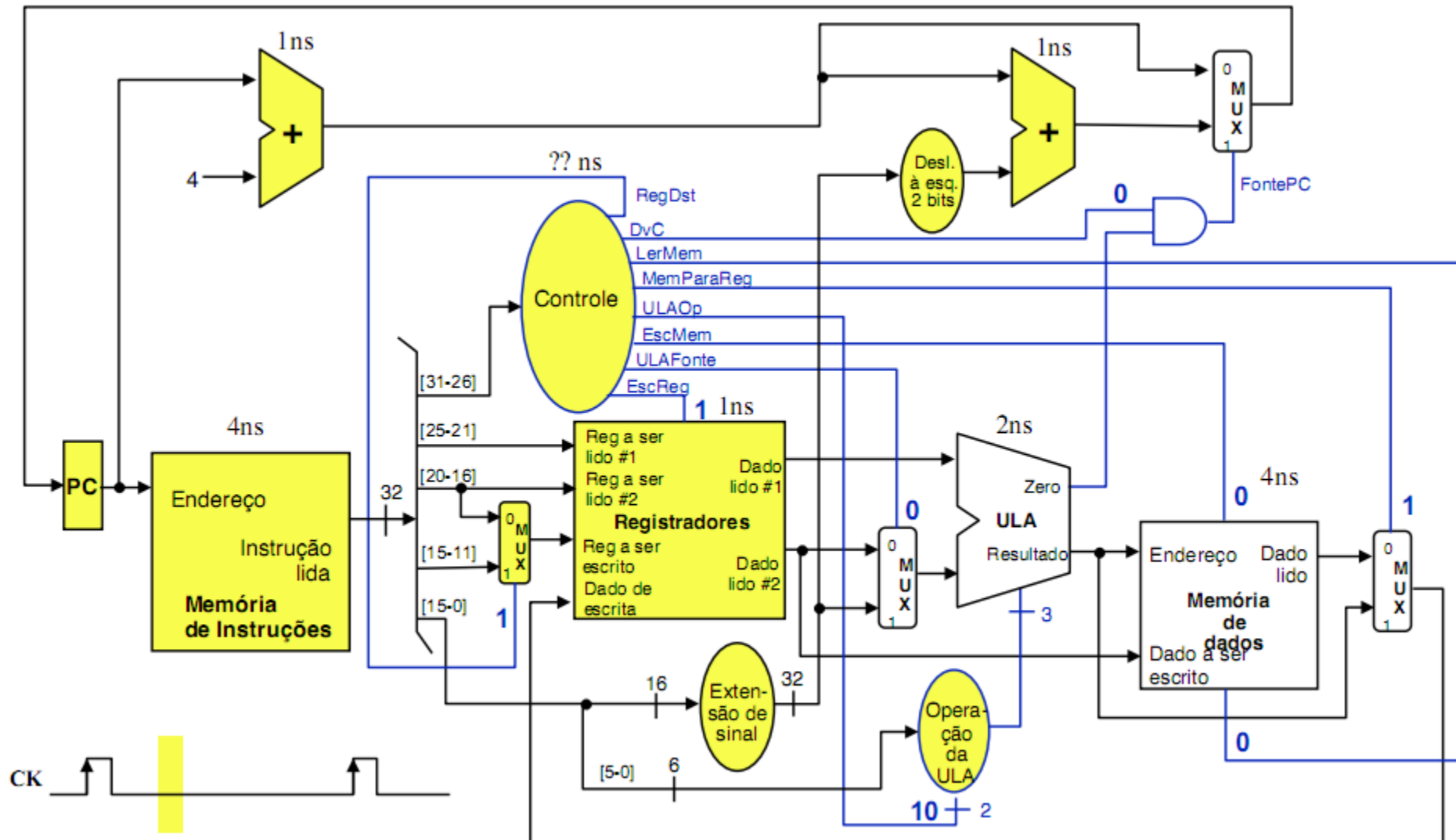- Instrução tipo R: busca da instrução
leitura de Rs e Rt e geração sinais de controle



Projeto de Sistemas Digitais

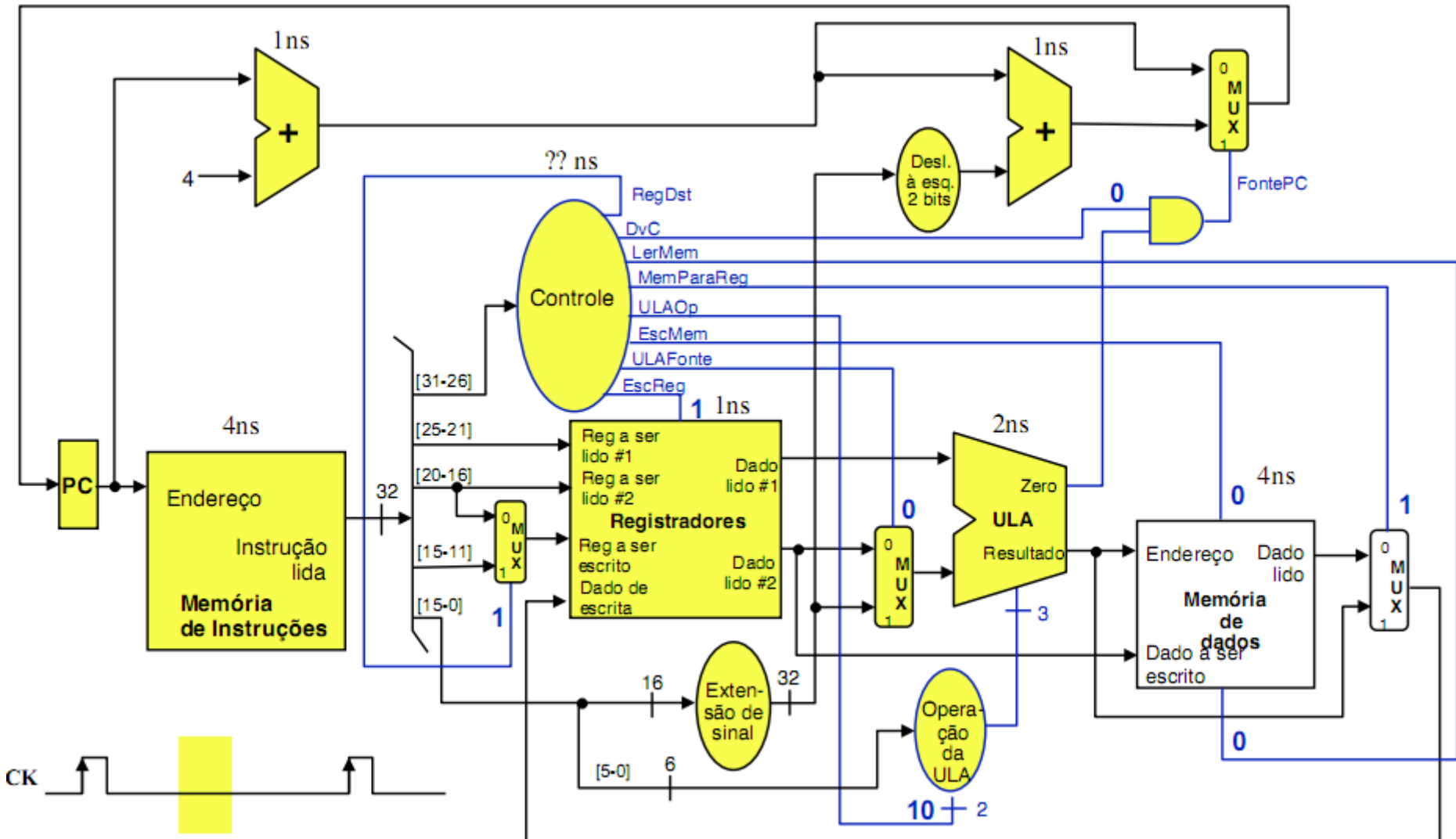- Instrução tipo R: busca da instrução
operação na ULA (depende de “funct”)



Projeto de Sistemas Digitais

► Instrução tipo R: busca da instrução escrita no registrador-destino

